

Université de 20 Aout 1955 SKIKDA
Faculté de Technologie
Département de Technologie

Logique combinatoire et séquentielle

Cours

2^{eme} Année Tronc-Commun

Science et Technologie

ST

Dr : Kared Saber

s.kared@univ-sikikda.dz

Karedsaber21@gmail.com

2024-2025

Chapitre 01 système de numération	1
1 Base de numération	1
1.1 Définition :.....	1
1.2 Les différents systèmes de numérations	1
1.3 Le système binaire ou base 2 :.....	1
1.4 Système octal ou base 8:.....	1
1.5 Système hexadécimal ou base 16:	2
1.6 Système décimal ou base 10:.....	2
2 Conversation entre les systèmes de numération.....	3
2.1 Passage d'un système (p) an système décimal	3
2.2 Passage d'un système décimal an système (p)	3
2.2.1 Conversion d'un nombre en base 2	4
2.2.2 Conversion d'un nombre en base 8	4
2.2.3 Conversion d'un nombre en base 16	4
2.3 Passage d'un système (P) a un autre (P)'	5
2.4 Passage d'un système P à un système P_k	5
2.5 passage d'un système P_{k1} à un système P_{k2}	5
3 Opération arithmétique.....	6
4 Codage des informations	7
4.1 Introduction	7
4.2 Codage des entiers	7
4.2.1 Représentation d'un entier naturel (non signé).....	7
4.2.2 Représentation d'un entier avec signe (signé)	7
4.2.3 Complément à 1 :	8
4.2.4 Complément à 2 :	8
4.3 Codage BCD.....	8
4.4 Code Gray ou Binaire réfléchi.....	9
4.5 Conversation Binaire-Gray	10
4.6 Conversation Gray-Binaire.....	10
4.7 LE CODE A.S.C.I.I.	10
Chapitre 2 : Algèbre de Boole et simplification des fonctions logiques	15
1 Définition	15
2 Logique combinatoire	15
2.1 Introduction :	15
2.2 Variable logique :	15
3 Fonction logique.....	15
3.1 Définition.....	15

3.2	Présentation	15
4	Les opérations de l'algèbre de Boule	16
4.1	L'opérateur ET :	16
4.2	L'opérateur OU.....	16
4.3	L'opérateur NoN :	17
4.4	La porte OU-exclusif (XOR).....	17
4.5	Généralisations de la fonction OU-EXCLUSIF :	18
5	Les portes universelles	18
5.1	La porte NON-ET (NAND).....	18
5.2	La porte NON-OU (NOR).....	18
6	Théorème fondamental et propriété de l'algèbre de Boole	19
7	Théorème de Morgan	19
8	Dualité	20
9	Théorème de consensus.....	20
10	Mode de représentation des fonctions logiques	20
10.1	Ecriture algébrique.....	20
10.2	Table de vérité.....	21
10.3	Table de Karnaugh	21
10.4	Définition par logigramme:.....	22
10.5	Représentation par chronogramme:	22
11	Formes Canoniques :.....	22
11.1	Premières formes canoniques : Somme de Produit (mintermes).....	23
11.2	Deuxième forme canonique: Produit de Somme(Maxtermes).....	23
12	Simplification des fonctions logiques	24
12.1	Définition :	24
12.2	Simplification algébrique.....	24
12.3	Simplification méthode de Karnaugh	24
12.3.1	Regroupement de doublets	24
12.3.2	Regroupement de quartets	25
12.3.3	Regroupement d'octets	25
Chapitre 3 : Technologie des Circuit Integre CMOS et TTL.....		36
1	Definition :	36
2	Description materielles :.....	36
3	Technologie de fabrication de CI :.....	36
4	Présentation des Circuits Integre :.....	36
5	Identification des Circuits Integre :.....	36

Chapitre 4 : Les Circuits Combinatoires	36
1 Circuit combinatoire :	36
2 Additionneur.....	36
2.1 Demi additionneur	37
2.2 Additionneur complet :	37
3 Les soustracteurs	38
3.1 Demi-soustracteur.....	38
3.2 Soustracteur complet	39
4 Les comparateurs.....	40
4.1 Principe de la comparaison.....	40
5 Les circuits de codage	41
5.1 Le décodeur	41
5.2 Décodeur DCB – Décimal (1 parmi 10) :	42
5.3 Codeur	43
5.3.1 Codeur 4 vers 2 :	43
5.4 Transcodeur :	43
6 Les circuits daiguillage :	45
6.1 Le multiplexeur.....	45
6.2 Le Démultiplexeur	46
Chapitre 5 : Les Circuits séquentiels.....	55
1 Introduction	55
2 Les Bascule asynchrone :	55
2.1 Bascule RS :	55
2.2 Bascule D :	56
2.3 Bascule JK :	57
2.4 Bascule T :	57
3 les Bascule synchrone	57
3.1 synchronisation sur niveau bas :	58
3.2 synchronisation sur niveau haut	58
3.3 Synchronisation sur front.....	58
3.4 Bascule JK sur front montant	58
3.5 Bascule D sur front montant	599
3.6 Bascule T sur front montant	60
3.7 Bascule D de structure Maitre Esclave.....	60
Chapitre 6 : Les Compteurs.....	68
1 Introduction	68
2 Compteurs et décompteurs asynchrones :	68

2.1	Compteurs asynchrones modulo $2n$	68
2.2	Décompteur asynchrone modulo 8 : (Avec front montant).....	69
3	Compteur synchrone modulo :	70
Chapitre 7 : Les Registres		72
1	Introduction	72
2	Définition :	72
2.1	Registre de mémorisation :.....	72
2.2	Registre à décalage	73
2.2.1	Registre à décalage à gauche :.....	73
2.2.1.1	Registre à décalage à gauche a 4 bascules D :.....	73
2.2.2	Registre à décalage à droit :	74
2.2.2.1	Registre à décalage à droite à 4 bascules D :.....	74
2.2.3	Registre à décalage à gauche ou à droite :.....	74
2.2.3.1	Registre à décalage à gauche ou à droite à 4 bascules D :.....	74

Avant-propos

Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année tronc-commun ST de spécialité génie électrique, électromécanique et génie industrielle. Il est étudié en semestre deux, il traite le programme du module de logique combinatoire et séquentielle. Le premier chapitre traite les systèmes de numération et le codage de l'information. L'étudiant doit savoir définir la base d'un système de numération (binaire, octal, hexadécimale, décimal), savoir convertir de base, codes non pondérés (code Gray, code Ascii), effectuer les opérations arithmétiques directement dans le système binaire naturel.

Le deuxième chapitre traite l'initiation à l'algèbre de Boole et à ses applications, consiste à connaître les opérations logiques de base négation, ET (intersection), OU (union). Connaître la table de vérité de chacune de ces opérations et leur symbole graphique (porte), les lois fondamentales de l'algèbre de Boole, savoir démontrer, implémenter et appliquer les relations de base de l'algèbre de Boole, connaître les théorèmes de Morgan, savoir utiliser la dualité de l'algèbre de Boole pour transposer une relation en une autre, la représentation des fonctions logiques (table de vérité, tables de Karnaugh), et la simplification de ces fonctions par la méthode algébrique et la méthode de Karnaugh.

Le troisième chapitre doit savoir résoudre les problèmes de logique combinatoire, savoir implémenter, à l'aide de circuits intégrés, leur fonction solution. (multiplexeurs, démultiplexeur, codeur, décodeur.....).

Le quatrième chapitre est dédié à l'étude des circuits séquentiels être capable d'expliquer la différence entre circuit combinatoire et circuit séquentiel, et en partant de l'élément de base des bascules, La bascule RS, La bascule D, La bascule Maître-esclave, La bascule T, La bascule JK. Ainsi des exemples d'applications avec les bascules (analyse de fonctionnement d'une bascule) : Diviseur de fréquence par n, Générateur d'un train d'impulsions, ...

Le cinquième chapitre traite les différents types de compteurs et décompteurs (synchrones et asynchrones).

Enfin, nous terminons par le huitième chapitre sur les registres et nous espérons que ce cours sera utile pour les étudiants de la deuxième année licence Génie électrique, électromécanique et génie industrielle.

Liste des Tableaux

Tableau	Titre	Page
Chapitre 1		
Tableau1.1	Conversation des systèmes	02
Tableau1.2	La représentation en code Gray des nombres écrits sur 4 bits	09
Tableau1.3	Procédure de construction du tableau du code Gray	09
Tableau1.4	Les premiers caractères de la table ASCII	11
Chapitre 2		
Tableau2.1	Exemple de la table de vérité	16
Tableau2.2	Représentation d'opérateur ET	16
Tableau2.3	Représentation d'opérateur OU	17
Tableau2.4	Représentation d'opérateur XOR	17
Tableau2.5	Représentation d'opérateur XOR a trois entrées	18
Tableau2.6	Représentation d'opérateur NAND	18
Tableau2.7	Représentation d'opérateur NOR	19
Tableau2.8	Théorème fondamental et propriété de l'algèbre de Boole	19
Chapitre 4		
Tableau4.1	Représentation Demi additionneur	37
Tableau4.2	Représentation Demi soustracteur	39
Chapitre 5		
Tableau5.1	Table de vérité de la bascule RS	56
Tableau5.2	Table de vérité de la bascule D	56
Tableau5.3	Table de vérité de la bascule JK	57
Tableau5.4	Table de vérité de la bascule T	57

Figure	Titre	Page
Chapitre 2		
Figure 2.1	Logigramme logique	22
Figure 2.2	Chronogramme logique	22
Chapitre 3		
Figure 3.1	Circuit Intégré	31
Figure 3.2	La Die de Circuit Intégré	31
Figure 3.3	Présentation des Circuits Intégré	33
Figure 3.4	Exemple Circuit Intégré type CMOS	34
Figure 3.4	Exemple Circuit Intégré type TTL	34
Chapitre 4		
Figure 4.1	Circuit Combinatoire	36
Figure 4.2	Additionneur 4 bits	37
Figure 4.3	Demi-Additionneur	37
Figure 4.4	Schéma d'un additionneur complet	38
Figure 4.5	Schéma d'une soustraction complet	39
Figure 4.6	Décodeur 1 parmi 8	41
Figure 4.7	Decodeur 1 parmi 10	42
Figure 4.8	Codeur 4 vers 2	43
Figure 4.9	Transcodeur	43
Figure 4.10	Table de vérité du transcodeur 3bits binaires –Gray	44
Figure 4.11	Table de vérité afficheur 7 segment	44
Figure 4.12	Multiplexeur	45
Figure 4.13	Demultiplexeur	46
Chapitre 5		
Figure 5.1	Circuit séquentiel	55
Figure 5.2	Bascule RS	55
Figure 5.3	Logigramme bascule RS	56
Figure 5.4	Bascule D	56
Figure 5.5	Logigramme bascule D	56
Figure 5.6	Bascule JK	57
Figure 5.7	Logigramme bascule JK	57
Figure 5.8	Bascule T	57
Figure 5.9	bascule JK synchrone	58
Figure 5.10	Chronogramme de la bascule JK synchronisé sur front montant	59
Figure 5.11	Bascule D synchrone	59
Figure 5.12	Chronogramme de la bascule D synchronisé sur front montant	59

Figure 5.13	Bascule T synchrone	60
Figure 5.14	Chronogramme de la bascule T synchronisé sur front montant	60
Figure 5.15	Bascule D Maitre Esclave déclenchement Sur front descendant d'horloge	60
Figure 5.16	Chronogramme de la bascule maitre esclave D activée par front montant	61
Chapitre 6		
Figure 6.1	Compteur Modulo 8 à bascule D synchronisés	68
Figure 6.2	Chronogramme compteur Modulo 8 à bascule D synchronisés	69
Figure 6.3	Décompteur Asynchrone modulo 8	69
Figure 6.4	Chronogramme du décompteur asynchrone modulo 8	69
Figure 6.5	Compteur synchrone modulo 8	70
Figure 6.6	Chronogramme Compteur synchrone modulo 8	70
Chapitre 7		
Figure 7.1	Registre de mémorisation 4 bits	72
Figure 7.2	Schéma fonctionnel type PIPO	73
Figure 7.3	Registre à décalage à gauche a 4 bascules D	74
Figure 7.4	Registre à décalage à droite a 4 bascules D	74
Figure 7.5	Registre à décalage à gauche ou à droite a 4 bascules D	75

1 Base de numération

1.1 Définition :

Un système de numération est un exemple composé d'un certain nombre, de symboles, ce nombre correspond à la base de numération.

Exemple : le système donnée par $\{0, 1 \dots \dots \dots 9\}$ contient 10 chiffres, donc cet ensemble correspond à la base 10 (décimal)

$$\text{Ex : } M = (2789,34)_{10}$$

$$M = 2 * 10^3 + 7 * 10^2 + 8 * 10^1 + 9 * 10^0 + 3 * 10^{-1} + 4 * 10^{-2}$$

Soit une base, associée à b symboles $\{S_0, \dots \dots \dots, S_{b-1}\}$

Un nombre M s'écrit dans cette base selon la règle suivante :

$$M = (a_n, \dots \dots a_0, a_{-1}, \dots \dots \dots, a_{-m})_b$$

$$M = a_n b^n + \dots + a_0 b^0 + a_{-1} b^{-1} + \dots + a_{-m} b^{-m}$$

$$M = \sum_{i=-m}^n a_i b^i \quad \text{Cette forme est appelée : forme polynomiale}$$

a_i : Coefficient

b : La base

1.2 Les différents systèmes de numérations

Les systèmes de numération les plus fréquemment utilisés sont : (D, B, O, Hexa).

D \longrightarrow Système décimal

B \longrightarrow Système binaire

O \longrightarrow Système octal

Hexa \longrightarrow Système hexadécimal

1.3 Le système binaire ou base 2 :

Dans ce système, il comprend 2 symboles (0,1), donc 2 digits 0 et 1 appelé dans ce cas " BIT" (Binary digit) .Ce système est à la base du langage machine (c'est le seul langage compréhensible par l'ordinateur)

Par exemple, le nombre 1011 exprimé en binaire signifie:

$$(1011)_2 = 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3$$

1.4 Système octal ou base 8:

Dans ce système, la base vaut 8 et il y a 8 digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il n'y a pas de chiffres 8 et 9.

Logique combinatoire et séquentielle

Par exemple: le nombre 275 et 174,4 exprimé en octal:

$$(275)_8 = 5 * 8^0 + 7 * 8^1 + 2 * 8^2$$

$$(174,4)_8 = 4 * 8^0 + 7 * 8^1 + 1 * 8^2 + 4 * 8^{-1}$$

1.5 Système hexadécimal ou base 16:

Dans ce système, la base vaut 16 et il y a 16 digits: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E et F. Les dix premiers digits de 0 à 9 sont les chiffres du système décimal et les digits de 10 à 15 sont les premières lettres majuscules de l'alphabet.

$$A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14; F = 15$$

Exemple, le nombre BAC exprimé en hexadécimal :

$$(BAC)_{16} = C * 16^0 + A * 16^1 + B * 16^2 = (2988)_{10}$$

$$(2AF)_{16} =$$

1.6 Système décimal ou base 10:

Dans la base 10 "système décimal ", il y a dix digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 appelés chiffre , c'est système le plus connu et le plus utilise par l'homme

$$(1234)_{10} = 4 * 10^0 + 3 * 10^1 + 2 * 10^2 + 1 * 10^3 = 4 + 30 + 200 + 1000$$

Conversation : Décimal, Binaire, Octal, Hexadécimal :

Binaire	Octal	Décimal	Hexadécimal
0000 ₍₂₎	0 ₍₈₎	0	0 ₍₁₆₎
0001 ₍₂₎	1 ₍₈₎	1	1 ₍₁₆₎
0010 ₍₂₎	2 ₍₈₎	2	2 ₍₁₆₎
0011 ₍₂₎	3 ₍₈₎	3	3 ₍₁₆₎
0100 ₍₂₎	4 ₍₈₎	4	4 ₍₁₆₎
0101 ₍₂₎	5 ₍₈₎	5	5 ₍₁₆₎
0110 ₍₂₎	6 ₍₈₎	6	6 ₍₁₆₎
0111 ₍₂₎	7 ₍₈₎	7	7 ₍₁₆₎
1000 ₍₂₎	10 ₍₈₎	8	8 ₍₁₆₎
1001 ₍₂₎	11 ₍₈₎	9	9 ₍₁₆₎
1010 ₍₂₎	12 ₍₈₎	10	A ₍₁₆₎
1011 ₍₂₎	13 ₍₈₎	11	B ₍₁₆₎
1100 ₍₂₎	14 ₍₈₎	12	C ₍₁₆₎
1101 ₍₂₎	15 ₍₈₎	13	D ₍₁₆₎
1110 ₍₂₎	16 ₍₈₎	14	E ₍₁₆₎
1111 ₍₂₎	17 ₍₈₎	15	F ₍₁₆₎

Tableau1.1 : Conversation des systèmes

2 Conversation entre les systèmes de numération

2.1 Passage d'un système (p) an système décimal

On exploite le développement polynomial pour assurer ce passage.

$$M = a_n b^n + \dots + a_0 b^0$$

A. Conversion binaire -décimal

$$M = (1001)_2 = (\dots)_10$$

$$M = (1001)_2 = 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = (9)_{10}$$

B. Conversion octal- décimal

$$M = (207)_8 = (\dots)_10$$

$$M = (207)_8 = 2 * 8^2 + 0 * 8^1 + 7 * 8^0 = 128 + 7 = (135)_{10}$$

C. Conversion hexadécimal - décimal

$$M = (76)_{16} = (\dots)_10$$

$$M = (76)_{16} = 7 * 16^1 + 6 * 16^0 = 112 + 6 = (118)_{10}$$

2.2 Passage d'un système décimal an système (p)

Soit :

$$N = (Q_n \dots \dots \dots Q_0, Q_{-1} \dots \dots \dots Q_{-m}) = (Q_n \dots \dots Q_0)_p + (0, Q_{-1} \dots \dots Q_{-m})_p$$

$(Q_n \dots \dots \dots Q_0)$: Partie entier n chiffres

$(0, Q_{-1} \dots \dots Q_{-m})$: Partie fractionnaire m chiffres

P : base

Pour assurer cette conversion on convertit la PE(N) et la PF(N).

➤ PE(N) :

L`algorithme de conversion et le suivant :

1. Diviser le nombre décimal par la base (P).
2. Prendre le résultat de la division, et le diviser de nouveau par la base (P).
3. Reprendre l`étape 2 jusqu` a obtenu un résultat nul.
4. Le nouveau nombre équivalant s`obtenu en prenant les restes de la division de la dernière a la première, en écrivons de gauche à droite

➤ PF(N) :

1. Multiplier le nombre décimal fractionnaire par la base (P)
2. Reprendre la partie fractionnaire du résultat et la multiplier de nouveau.
3. Reprendre l`étape 2 jusqu` a obtenu une partie fractionnaire nul
4. Le nouveau nombre s`obtient : on prend les partie entières des résultats de multiplication

2.2.1 Conversion d'un nombre en base 2

1- PE(N)=(26)₁₀ = (?)₂

26 :2=13 et reste 0

13 :2=6 et reste 1

06 :2=3 et reste 0

03 :2=1 et reste 1

01 :2=0 et reste 1

Donc (26)₁₀ = (11010)₂

Condition d'arrêt

2-PF(N)=(0.75)₁₀ = (?)₂ = (0, Q₋₁... Q_{-m})₂

0.75*2=1.5

0.5*2=1

(0.75)₁₀ = (0,11)₂

Donc si N = (26.75)₁₀ alors il aura comme valeur N = (11010,11)₂

Exemple : I- (57)₁₀ = (?)₂

(57)₁₀ = (111001)₂

2.2.2 Conversion d'un nombre en base 8

1-PE(N) = (207)₁₀ = (?)₈

207 : 8 = 25 et reste 7

25 : 8 = 3 et reste 1

3 : 8 = 0 et reste 3

Donc : (207)₁₀ = (317)₈

2-PF(N) = (0.8125)₁₀ = (?)₈

0.8125 * 8 = 6.5 Partie entier 6

0.5 * 8 = 4.0 Partie entier 4

D`ou (0.8125)₁₀ = (0,64)₈

2.2.3 Conversion d'un nombre en base 16

(637)₁₀ = (?)₁₆

637 :16=39 et reste 13 (13 représenté par D en hexadécimal)

39 :16= 2 et reste 7 (637)₁₀ = (27D)₁₆

2 :16=0 et reste 2

Exemple : (0.6875)₁₀ = (?)₂

0.6875 * 2 = 1.375 Partie entier 1

0.375 * 2 = 0.75 Partie entier 0

0.75 * 2 = 1.5 Partie entier 1

$0.5 * 2 = 1.0$ Partie entier 1 D`ou $(0.6875)_{10} = (0,1011)_2$

2.3 Passage d`un système (P) a un autre (P)'

Pour faire ce passage on doit procéder en deux étapes :

- On passe de (P) vers le décimal en appliquant l`algorithme (a)
- On passe de (décimal) vers le système (P)' en appliquant l`algorithme (b)



Exemple :

$M=(65)_7 = (?)_4$

Algorithme (a) : $(65)_7 = 5 * 7^0 + 6 * 7^1 = (47)_{10}$

Algorithme (b) : $(47)_{10} = (?)_4$

$47 : 4 = 11$ et reste 3
 $11 : 4 = 2$ et reste 3
 $2 : 4 = 0$ et reste 2

↑
 $(47)_{10} = (233)_4$

Donc : $M=(65)_7 = (233)_4$

2.4 Passage d`un système P à un système P^k

Cette méthode est utilisée pour passer d`une base P à une base P^k, et vice versa. Le cas le plus courant est celui où il s`agit de passer d`une représentation binaire à une représentation octale ou hexadécimal, ou de procéder à l`opération inverse.

Afin de mieux illustrer le concept, considérons les exemples suivants :

$(1101001)_2 = (1\ 101\ 001)_2 = (001\ 101\ 001)_2 = (151)_8$

$(100100111)_2 = (1\ 0010\ 0111)_2 = (0001\ 0010\ 0111)_2 = (127)_{16}$

$(110111101111)_2 = (1101\ 1110\ 1111)_2 = (DEF)_{16}$

Le principe utilisé ici est de regrouper k chiffres pour passer de P à P^k. L`inverse est également applicable, comme l`illustrent les exemples suivants :

$(1EC5)_{16} = (0001\ 1110\ 1100\ 0101)_2 = (0001111011000101)_2$
 $= (1111011000101)_2$

$(1672)_8 = (001\ 110\ 111\ 010)_2 = (001110111010)_2 = (1110111010)_2$

Dans ce cas, on traduit chaque chiffre en k chiffres binaires

2.5 passage d`un système P^{k1} à un système P^{k2}

On doit passer par le système P pour réaliser cette conversion :

$N = (1AC)_{16} = (... ..)_8$

$N = (1AC)_{16} \longrightarrow (0001\ 1010\ 1100)_2 \longrightarrow (110\ 101\ 100)_2 \longrightarrow (654)_8$

3 Opération arithmétique

A- Addition Binaire

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ retourné } 1$$

$$1 + 1 + 1 = 1 \text{ retenue } 1$$

B- Soustraction Binaire

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$0 - 1 = 1 \text{ retenue } 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$1 - 1 - 1 = 1 \text{ retenue } 1$$

$$0 - 1 - 1 = 0 \text{ retenue } 1$$

C- Multiplication Binaire

$$0 * 0 = 0$$

$$1 * 0 = 0$$

$$0 * 1 = 0$$

$$1 * 1 = 1$$

D- Division Binaire

$$0 / 1 = 0$$

$$1 / 1 = 1$$

Exemple d'application

$$110101 + 111100 = 1110001$$

$$1011 * 101 = 110111$$


$$1011 - 111 = 0110$$

$$10101 / 11 = 111$$

4 Codage des informations

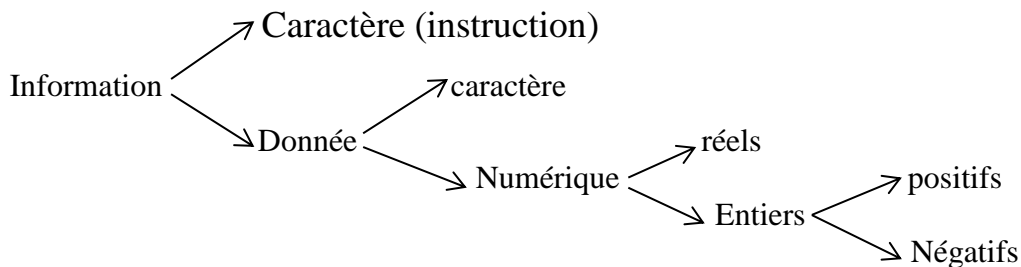4.1 Introduction

Dans une machine, et existe plusieurs types d'information. Les informations sont codées selon leur type.



4.2 Codage des entiers

4.2.1 Représentation d'un entier naturel (non signé)

Un entier naturel est un entier positif ou nul, coder cet entier revient à le convertir en binaire et d'utiliser un nombre des bits suffisant pour le représenter. D'une manière générale un codage sur n bits permet de représenter 2^n nombres naturels dont la valeur est comprise entre 0 et $2^n - 1$


Exemple : Pour coder des nombres naturels compris entre 0 et 7, il faut utiliser 3 bits car ($2^3 = 8$ Positions).

4.2.2 Représentation d'un entier avec signe (signé)

Un entier signé est un nombre qui peut être positif ou négatif. Il faut le coder de telle façon que l'on puisse savoir s'il s'agit d'un nombre positif ou négatif, et de plus il faut conserver les règles d'addition (le nombre + son négatif = 0).

Pour coder cet entier, on réserve le bit de poids le plus fort (le bit le plus à gauche) pour le signe, il prend la valeur 0 pour le signe positif et 1 pour le signe négatif. Ce qui implique que la plus grande valeur codée avec n bit est $2^{n-1} - 1$. Par contre la plus petite valeur est $-(2^{n-1} - 1)$. Le nombre des entiers signés codés sur n bit est égal à 2^n ,

 Exemple : voici deux exemples de nombres écrits en représentation signe-grandeur ayant la même grandeur mais de signe opposé :



Logique combinatoire et séquentielle

4.2.3 Complément à 1 :

Le complément à 1 est obtenu en inversant bit par bit le nombre en question, de ce fait, la somme du nombre et de son complément sera égale à $2^n - 1$.

$$C1(A) = \text{not}(A).$$

Exemple :

Le complément à 1 de $(1001100)_2$ égale $(0110011)_2$

La somme : $(1001100)_2 + (0110011)_2 = (1111111)_2$

$$n = 8 \longrightarrow 255 = 2^8 - 1$$

4.2.4 Complément à 2 :

C'est la représentation la plus utilisée. Il est égal au complément à 1 majoré de 1.

Avec des mots de n bits, on obtient 2^n valeurs différentes, de 0 à $2^{n-1} - 1$ pour les valeurs positives, et de -1 à -2^{n-1} pour les valeurs négatives.

Exemple :

+18: 010010

C1(18): 101101

+1:

C2(18): 101110

Pour calculer la soustraction en complément à 2 de $(25)_2 - (18)_2$, il est équivalent à calculer $[25 + C2(18)]$.

+25: 011001

+C2(18): 101110

+7: 000111 \longrightarrow Résultat signé +7

On écarte la dernière retenue

4.3 Codage BCD

Ce code conserve les avantages du système Décimal et du code binaire. Il est utilisé par les machines à calculer.

On fait correspondre à chaque caractère du système décimal un mot du code binaire de 4 bits, on a alors :

Code décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Remarque :

Les notions (1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111) sont interdits en BCD

Exemple : conversion décimale BCD

$$(19)_{10} = (00011001)_{BCD}$$

4.4 Code Gray ou Binaire réfléchi

Le code Gray est construit de telle façon que le passage d'une valeur à la suivante ne nécessite la modification d'un seul bit, Tableau suivant.

Code binaire	Décimal	Code Gray
0 0 0 0	0	0 0 0 0
0 0 0 1	1	0 0 0 1
0 0 1 0	2	0 0 1 1
0 0 1 1	3	0 0 1 0
0 1 0 0	4	0 1 1 0
0 1 0 1	5	0 1 1 1
0 1 1 0	6	0 1 0 1
0 1 1 1	7	0 1 0 0
1 0 0 0	8	1 1 0 0
1 0 0 1	9	1 1 0 1
1 0 1 0	10	1 1 1 1
1 0 1 1	11	1 1 1 0
1 1 0 0	12	1 0 1 0
1 1 0 1	13	1 0 1 1
1 1 1 0	14	1 0 0 1
1 1 1 1	15	1 0 0 0

Tableau1.2 : La représentation en code Gray des nombres écrits sur 4 bits

La procédure de construction du tableau du code Gray pour différents nombres de bits (1, 2, 3 et 4) est illustrée sur la Figure suivante.

Remarquer du Tableau qu'entre le dernier nombre 15 = 1000 et le premier nombre 0 = 0000 il y a un seul bit qui change donc en appliquant la définition de ce code le nombre 15 est suivi par 0 et la séquence se répète; d'où la qualification *code cyclique*. Cette propriété est exploitée dans les dispositifs fournissant en numérique la position angulaire d'une pièce en rotation.

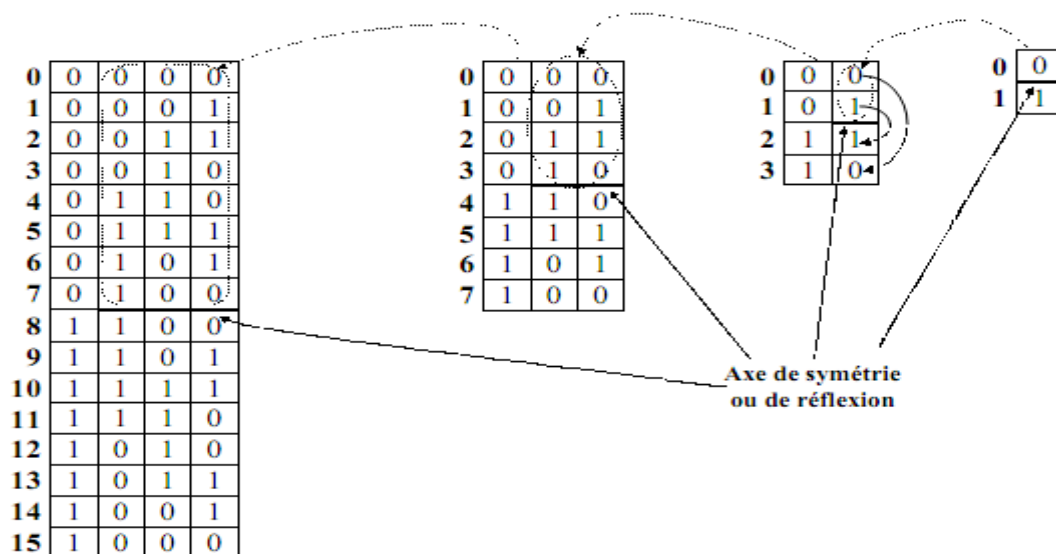


Tableau1.3 : Procédure de construction du tableau du code Gray

4.5 Conversation Binaire-Gray

- 1- Le MSB gray garde la même valeur du MSB binaire .
- 2- Sommer le MSB binaire avec le bit de degré inférieur (ne considère pas la retenue).
- 3- Continuer l'addition des bits adjacents jusqu'à atteindre le LSB.
- 4- Si le bit a_{n+1} et b_{n+1} ont la même valeur, alors $g_n = 0$.
- 5- Si le bit a_{n+1} est différent de b_{n+1} , alors $g_n = 1$.

Exemple :

$$N = (110110)_{2,\text{naturel}}$$

Naturel =	1	→	1	→	0	→	1	→	1	→	0
	↓		↓		↓		↓		↓		↓
Gray =	1		0		1		1		0		1

4.6 Conversation Gray-Binaire

- 1- On garde le même MSB.
- 2- On compare le bit binaire naturel de rang $n+1$ au bit réfléchi de rang n (on met 1s'ils sont différents et 0 si sont égaux).

Exemple :

Gray =	1	↘	1	↘	0	↘	1	↘	0
Naturel =	1	↙	0	↙	0	↙	1	↙	1

4.7 LE CODE A.S.C.I.I.

ASCII vient de « American Standard Code for Inter change of Information ». C'est un code universellement adopté qui permet de représenter sur 7 bits l'ensemble des caractères alphanumériques, des symboles et des commandes de transmission.

Pour connaître le code binaire correspondant à un symbole, il suffit de le localiser dans le tableau (voir en annexe) et de noter dans l'ordre :

- les bits de la colonne b_7, b_6 et b_5
- puis les bits de la ligne b_4, b_3, b_2 et b_1 .

Remarque Le code ASCII est aujourd'hui toujours utilisé, mais il tend à être remplacé par le standard uni code. Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit que la définition du code correspond bien à la langue américaine. Par contre toutes les langues ayant des accents passent à la trappe, par conséquent la nôtre.

Mais que dire du â allemand qui n'y est même pas représenté. Quant aux langues qui n'ont pas d'alphabet latin (comme l'arabe ou le chinois), il n'y a aucun moyen de les coder.

Logique combinatoire et séquentielle

Aujourd'hui cependant le standard 'unicode' code chaque caractère sur 16 bits, ce qui laisse 65536 possibilités. Cela en laisse assez pour coder toutes les langues du monde (ou presque) ainsi que des caractères spéciaux.

				b7 →	0	0	0	0	1	1	1	1
				b6 →	0	0	1	1	0	0	1	1
				b5 →	0	1	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1		0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P		p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	B	VT	ESC		:	K	[k	{
1	1	0	0	C	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	D	CR	GS	.	=	M]	m	}
1	1	1	0	E	SO	RS		>	N		n	~
1	1	1	1	F	SI	US	/	?	O		o	DEL

NUL	Nul	DLE	Echappement transmission
SOH	Début d'en tête	DC1	Commande d'appareil
STX	Début de texte	DC2	Commande d'appareil
ETX	Fin de texte	DC3	Commande d'appareil
EOT	Fin de transmission	DC4	Commande d'appareil
ENQ	Interrogation	NAK	Accusé de réception négatif
ACK	Acquittement	SYN	Synchronisation
BEL	Sonnerie ou alarme	ETB	Fin de bloc de transmission
BS	Espacement arrière	CAN	Annulation
HT	Tabulation horizontale	EM	Fin de support
LF	Interligne	SUB	Substitution
VT	Tabulation verticale	ESC	Echappement
FF	Présentation de formule	FS	Séparateur de fichier
CR	Retour chariot	GS	Séparateur de groupe
SO	Hors code	RS	Séparateur d'article
SI	En code	US	Séparateur de sous article
DEL	Oblitération		

Tableau 1.4 : les premiers caractères de la table ASCII

Exemple : le code binaire est donné par $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1$, (b_1 est le bit de poids faible).

Le code de :

U est 55_{16} soit 1010101 en binaire.

F est 46_{16} soit 1000110 en binaire.

K est $4B_{16}$ soit 1001011 en binaire

TD 01

(Systèmes de numération et opérations arithmétique binaires)

Exercice 1:

1- Déterminer la valeur décimale des nombres suivants :

$$N_2 = (101101)_2, N_2 = (1100)_2, N_2 = (1011101)_2$$

$$N_8 = (6734)_8, N_8 = (15)_8, N_8 = (275)_8$$

$$N_5 = (3.42)_5, N_{16} = (A732)_{16}, N_{16} = (2AF)_{16}$$

2- Convertir les nombres fractionnaires suivant en décimale :

$$(111100010)_2, (10001.11111)_2, (111110.000011)_2$$

Exercice 2 :

1- Convertir les nombres suivant en binaire, en octal, et en hexadécimal :

$$(1420)_{10}, (345.235)_{10}, (777.625)_{10}$$

2- Convert the following fractional numbers to decimal:

$$(1011.0011)_2, (122.23)_4, (7.7)_8, (4B.CC)_{16}, (14.82)_9$$

3- Considérant les nombres suivant exprimes en octal

➤ Trouvez leurs équivalent en binaire puis en hexadécimal.

$$a-(553)_8 \quad b-(157)_8$$

Exercice 3 :

Effectuer les opérations arithmétiques suivants en binaire :

$$a- (11.01)_2 + (101.1)_2 \quad d- 010111 - 110010$$

$$b- (111.01)_2 + (1101.10)_2 \quad e - 11010 - 100.11$$

$$c- 01111 + 10010 \quad f - 10110101 * 1011$$

$$g- 110111/1011$$

Exercice 4:

Convertir les nombres décimaux suivants en binaire naturel puis convertir en binaire réfléchi:

$$a- 25+36 \quad b- 27 \quad c- 21$$

Exercice 5:

Soit les nombres expriment en binaire naturel.

$$(10101)_2, (11001)_2, (10001)_2.$$

1- Donner leur équivalent en BCD

2- Convertir les nombres décimaux suivants en binaire BCD :

$$3- (15)_{10} + (10)_{10}, (75)_{10} + (68)_{10}, (99)_{10} + (99)_{10}$$

4- Convertir les nombres binaires suivant en code (GARY) :

$$(11011)_2, (1001010)_2, (101101)_2$$

1- Convertir les nombres binaires réfléchis (GRAY) en binaire naturel :

$$1010, 10010, 100111$$

Solution

Exercice 1

I- les valeurs décimale

$$N_2 = (1011101)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 = (45)_{10}$$

$$N_2 = (1100)_2 = 0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = (12)_{10}$$

$$N_2 = (10111101)_2 = (93)_{10}$$

$$N_8 = (6734)_8 = 4 \times 8^0 + 3 \times 8^1 + 7 \times 8^2 + 6 \times 8^3 = (3548)_{10}$$

$$N_8 = (15)_8 = 5 \times 8^0 + 1 \times 8^1 = (13)_{10}$$

$$N_8 = (275)_8 = (189)_{10}$$

$$N_5 = (3,42)_5 = 3 \times 5^0 + 4 \times 5^{-1} + 2 \times 5^{-2} = (3,88)_{10}$$

$$N_{16} = (A732)_{16} = 2 \times 16^0 + 3 \times 16^1 + 7 \times 16^2 + 10 \times 16^3 = (42802)_{10}$$

$$N_{16} = (2AF)_{16} = 2 \times 16^0 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^2 = (687)_{10}$$

II- octal puis en hexadécimal

$$\begin{array}{c} 7 \quad 4 \quad 2 \\ \boxed{1111} \boxed{0001} \boxed{0} \\ \hline 1 \quad E \quad 2 \end{array} (111100010)_2 = (742)_8 = (1E2)_{16}$$

$$\begin{array}{c} 2 \quad 1 \quad , \quad 7 \quad 6 \\ \boxed{10001} \boxed{11111} \\ \hline 1 \quad 1 \quad , \quad F \quad 8 \end{array} (10001,11111)_2 = (21,76)_8 = (11,F8)_{16}$$

$$\begin{array}{c} 7 \quad 6 \quad , \quad 0 \quad 3 \\ \boxed{1111110} \boxed{000011} \\ \hline 3 \quad E \quad , \quad 0 \quad C \end{array} (1111110,000011)_2 = (76,03)_8 = (3E,0C)_{16}$$

Exercice 2

1-

Décimale $()_{10}$	Binaire $()_2$	Octal $()_8$	Hexadécimal $()_{16}$
$(1420)_{10}$	$(10110001100)_2$	$(2614)_8$	$(158C)_{16}$
$(345,235)_{10}$	$(101011001,0011)_2$	$(531,1702)_8$	$(159,3C28)_{16}$
$(777,625)_{10}$	$(1100001001,101)_2$	$(1411,5)_8$	$(309,A)_{16}$

2-

$$(1011.0011)_2 = 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = (11,1875)_{10}$$

$$(122.23)_4 = (26,6875)_{10}$$

$$(7.7)_8 = (7,875)_{10}$$

$$(4B.CC)_{16} = (75,796875)_{10}$$

$$(14.82)_9 = (13,91358024)_{10}$$

Exercice 3

a- $(11,01)_2 + (101,1)_2 = (1000,11)_2$

b- $(111,01)_2 + (1101,10)_2 = (10100,11)_2$

c- $01111 + 10010 = 100001$

d- $010111 - 110010 = 100101$

e- $11010 - 100,11 = 10101,01$

f- $10110101 * 1011 = 11110000111$

g- $110111/1011 = 101$

Exercice : 04

$$25 + 36 = 61 = (111101)_2 = (100011)_{Gray}$$

$$(27)_{10} = (11011)_2 = (10110)_{Gray}$$

$$(21)_{10} = (10101)_2 = (11111)_{Gray}$$

Exercice : 05

1- convertir en code BCD

$$\underbrace{(10101)}_2 = (15)_{BCD}$$

1 5

$$\underbrace{(11001)}_2 = (19)_{BCD}$$

1 9

$$\underbrace{(10001)}_2 = (11)_{BCD}$$

1 1

2- convertir en code BCD

$$a) (15)_{10} + (10)_{10} = \underbrace{00010101}_1 \underbrace{5} + \underbrace{00010000}_1 \underbrace{0} = \underbrace{00100101}_2 \underbrace{5}$$

3- convertir en code Gray

$$(11011)_2 = (10110)_{Gray}$$

$$(1001010)_2 = (1101111)_{Gray}$$

$$(101101)_2 = (111011)_{Gray}$$

4- convertir en code binaire

$$(1010)_{Gray} = (1100)_2$$

$$(10010)_{Gray} = (11100)_2$$

$$(100111)_{Gray} = (111010)_2$$

Chapitre 2
Algèbre de Boole et
Simplification des
Fonction Logique

1 Définition

« L'algèbre de Boole est un ensemble de variables à deux états de vérités : 1 (vrai) et 0 (faux), manipuler par un nombre limité d'opérateurs : et, ou, non. ». Il contient un ensemble de théorèmes mathématiques qui précisent les fondements théoriques de la logique binaire ou booléenne.

2 Logique combinatoire

2.1 Introduction :

Les circuits des machines électromécaniques ont 2 états d'équilibres qui sont 0 et 1, ils sont caractérisés par 2 niveaux de tension qui définissent un signal logique

2.2 Variable logique :

C'est un symbole qui représenté les deux états de l'équilibre (stable) 0 et 1 .

Exemple :

- Une vanne est ouverte ou fermée

Niveau	Tension
0:Bas (B)	0v
1:Haut (H)	5v

- Une lampe est allumée ou éteinte.
- Un interrupteur est ouvert ou fermé.



Remarque : deux cas logique :

- Logique négatif (0 actif ,1 inactif)
- Logique positif (1 actif, 0 inactif)

3 Fonction logique

3.1 Définition

C'est une expression logique (de valeur 0 ou 1) qui combine un ensemble de variables booléennes à l'aide des opérateurs logiques ou, et, non.

3.2 Présentation

Une fonction logique peut être présentée par :

Une table de vérité :

C'est une table qui décrit toutes les combinaisons des entrées et la valeur de la fonction (sortie) pour chaque entrée.

Exemple :

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

a,b,c sont des variable d'entrée
S est la variable de sortie

Valeur de sortie

Combinaisons des variables d'entrée

Tableau2.1 : Exemple de la table de vérité

4 Les opérations de l'algèbre de Boule

4.1 L'opérateur ET :

L'opérateur AND (ET) porte sur deux variables d'entrée. Si A et B sont les variables d'entrée, alors $S = A.B$. S est vrai si A **ET** B sont vraies. L'opérateur AND est symbolisé par le point (.) comme la multiplication en mathématique (c'est d'ailleurs l'opération réalisée en binaire).

Le circuit intégré CMOS : 4081 TTL : 7408

Table de vérité	Montage	Symbole traditionnel	Symbole normalisé															
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>S = A.B</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	S = A.B	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1			
A	B	S = A.B																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																

Tableau2.1 : Représentation d'opérateur ET

4.2 L'opérateur OU

L'opérateur OR (OU) porte sur deux variables d'entrée. Si A et B sont les variables d'entrée, alors $S = A+B$. S est vrai si A **OU** B sont vraies. L'opérateur OR est symbolisé par le plus (+) comme l'addition en mathématique. Le circuit intégré TTL : 7432.

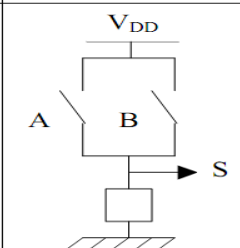
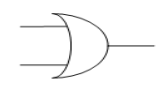
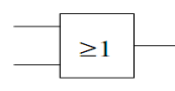
Table de vérité			Montage	Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	S = A+B			
0	0	0			
0	1	1			
1	0	1			
1	1	1			

Tableau2.2 : Représentation d'opérateur OU

4.3 L'opérateur NoN :

Il est aussi appelé Inverseur, c'est une fonction à une variable.

$F(A) = A^-$, Il se lit A Barre ou NoN A (l'interrupteur ouvert vaut 0 et l'interrupteur fermé vaut(1))

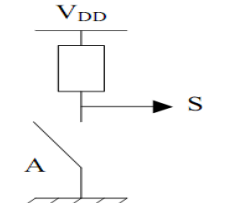
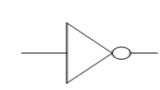
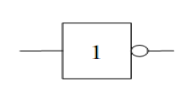
Table de vérité		Montage	Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	S = \bar{A}			
0	1			
1	0			

Tableau2.3 : Représentation d'opérateur NON

4.4 La porte OU-exclusif (XOR)

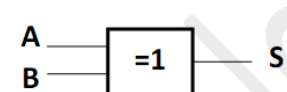

Symbole logique		Equation	Circuit intégré
Symbole International (CEI)	Symbole Européen (MIL)		
		$S = A \oplus B$ $= \bar{A}B + A\bar{B}$	TTL : 7486 CMOS : 4070

Tableau2.4 : Représentation d'opérateur XOR

La fonction OU-exclusif vaut 1 si une seule des entrées est à l'état 1 et l'autre est l'état 0.

La fonction OU-exclusif vaut 1 si une seule des entrées est à l'état 1 et l'autre est l'état 0.

Table de vérité		
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4.5 Généralisations de la fonction OU-EXCLUSIF :

La sortie de la fonction OUEXCLUSIF prend l'état logique 1 si un nombre impair des variables d'entrée est à l'état logique 1.

Exemple : OU-exclusif a trois entrées

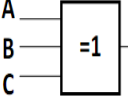
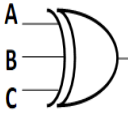
Symbole logique		Equation	Circuit intégré	Table de vérité			
Symbole International (CEI)	Symbole Européen (MIL)			A	B	C	S
		$S=A\oplus B\oplus C$	TTL : 74386	0	0	0	0
				0	0	1	1
				0	1	0	1
				0	1	1	0
				1	0	0	1
				1	0	1	0
				1	1	0	0
				1	1	1	1

Tableau2.5 : Représentation d'opérateur XOR a trois entrées

5 Les portes universelles

Autre que les portes logiques de base (ou élémentaires), il existe des portes appelées portes logique universelles (complètes) telles que les portes NON-ET et NON-OU.

5.1 La porte NON-ET (NAND)

C'est l'opérateur inverse de l'opérateur <ET> il est notée par convention / il est dit A **nand** B

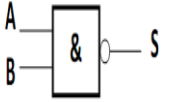
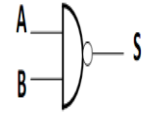
Symbole logique		Equation	Circuit intégré	Table de vérité		
Symbole International (CEI)	Symbole Européen (MIL)			A	B	S
		$S=A\overline{B}$ $S=\overline{A.B}$ $S=A+B$	TTL : 7400 CMOS : 4011-4093	0	0	1
				0	1	1
				1	0	1
				1	1	0

Tableau2.6 : Représentation d'opérateur NAND

5.2 La porte NON-OU (NOR)

C'est l'opérateur inverse de l'opérateur <OU> il est notée par convention ↓

Il est dit A **nord** B

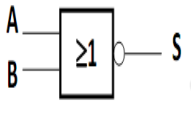
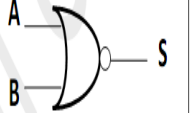
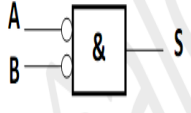
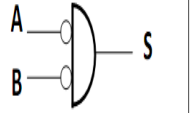
Symbole logique		Equation	Circuit intégré	Table de vérité		
Symbole International (CEI)	Symbole Européen (MIL)			A	B	S
		$S = A \downarrow B$ $S = A + B$ $S = A \cdot B$	TTL : 7402 CMOS : 4001			
						

Tableau2.7 : Représentation d'opérateur NOR

6 Théorème fondamental et propriété de l'algèbre de Boole

Deconstance (neutre Absorption)	$A + 0 = A$ $A * 1 = A$ $A + 1 = 1$ $A * 0 = 0$
Idempotence	$A + A = A$ $A * A = A$
Complementation	$A * \bar{A} = 0$ $A + \bar{A} = 1$
Commutative	$A * B = B * A$ $A + B = B + A$
Distribution	ET sur OU $A * (B + C) = (A * B) + (A * C)$ OU sur ET $A + (B * C) = (A + B) * (A + C)$
Association	$A * (B * C) = (A * B) * C$ $A + (B + C) = (A + B) + C$

Tableau2.8 : Théorème fondamental et propriété de l'algèbre de Boole

7 Théorème de Morgan

Théorème 1 : la négation d'un produit de variable est égale à la somme des négations des variables

$$\overline{X * Y * Z} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z}$$

Théorème 2 la négation d'une somme de variables est égale au produit des négations des variables

$$\overline{X + Y + Z} = \bar{X} * \bar{Y} * \bar{Z}$$

Remarque :

Généralisation des 2 théorèmes :

Le complément de expression s`obtient en inversant les variables utilises et en permettant les opérateurs <ET>et <OU>

$$F(\overline{x}, +, *) = F(\overline{x}, *, +)$$

8 Dualité

Deux expressions se correspondent par la dualité si l`on obtient l`une en changeant dans l`autre, les (ET) par les (OU), les (OU) par des (ET), les (1) par (0), les (0) par les (1).

Exemple :

$$xy + x\bar{y} = x \text{ Par expression duale } (x + y) \cdot (x + \bar{y}) = x$$

$$\overline{xyz} = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z} \text{ Par expression duale } \overline{x + y + z} = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$$

$$1+A=1 \text{ Par expression duale } 0.A=0$$

$$A+A=A \text{ Par expression duale } A.A=A$$

9 Théorème de consensus

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

$$(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$$

10 Mode de représentation des fonctions logiques

Une fonction booléenne peut être représentée par :

- ✓ Ecriture algébrique.
- ✓ Table de vérité.
- ✓ Table de Karnaugh.
- ✓ Logigramme.
- ✓ Chronogramme.

10.1 Ecriture algébrique

Soit les fonctions :

$$S = x\bar{y}\bar{c} + \bar{x}y\bar{c} + \bar{x}\bar{y}c + xyc$$

$$C = xy\bar{c} + x\bar{y}c + \bar{x}yc + xyc$$

Ces expressions sont sous forme algébrique.

Logique combinatoire et séquentielle

10.2 Table de vérité

Une fonction a (n) variables présente 2^n résultats de sortie.

Ainsi, elle sera représentée par une table de vérité de 2^n lignes.

Exemple :

On peut représenter ces deux fonctions précédant sous forme d'une table de vérité. Les entres sont dans l'ordre binaire naturel. Nous avons trois variables x , y et c , donc $2^3 = 8$ combinaisons possibles .

c	y	x	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

10.3 Table de Karnaugh

La table de vérité présente un inconvénient ;le nombre de ligne croit en même temps que le nombre de variable .si n le nombre de variable, le nombre de lignes est 2^n .pour trois variable on a huit ligne , pour quatre variable on a seize ligne etc ,On contourne cette difficulté en plaçant les variables d'entrés aux entrées d'une table aussi car possible. On a donc une table dite Karnaugh a doublé entrée, une pour les lignes et une pour les colonnes .soit n variable, la table sera la plus carrée possible pour p et q entiers tels que $p + q = n$ lorsque

$p = q = n/2$ pour n pair ,ou $p - q = 1$ pour n impair.

La table comportera alors 2^p colonnes 2^q lignes.

Donc à partir de la table de vérité, on inscrit dans les cases les 0 et les 1 de la fonction S de la façon suivante. La premier case en haut à gauche correspond à $x = y = c = 0$, on inscrit donc 0 dans cette case. La case intersection de la 1er ligne et la 2eme colonne correspond a $x = 1, y = c = 0$.on inscrit donc 1 dans cette case et ainsi de suite.

Table de S					Table de C						
	yx	00	01	11	10		yx	00	01	11	10
	c						c				
	0	0	1	0	1		0	0	0	1	0
	1	1	0	1	0		1	0	1	1	1

Pour obtenir la fonction de chaque case il suffit d'effectuer pour chaque case le produit des variables en complémentant chaque variable de valeur 0 ce qui donne pour S

yx c	00	01	11	10
0	$\bar{x}\bar{y}\bar{c}$	$x\bar{y}\bar{c}$	$xy\bar{c}$	$\bar{x}y\bar{c}$
1	$\bar{x}y\bar{c}$	$x\bar{y}c$	$xy\bar{c}$	$\bar{x}y\bar{c}$

10.4 Définition par logigramme:

 


Figure2.1 : Logigramme logique

Alors la fonction de sortie F est égale :

$$F = (a, b, c) = ac + \bar{b}\bar{c}$$

10.5 Représentation par chronogramme:

Le chronogramme est une représentation graphique permettant de visualiser, en fonction du temps, toutes les combinaisons d'états logiques possibles des entrées avec l'état correspondant de la sortie.

 


Figure2.2 : Chronogramme logique

11 Formes Canoniques :

C'est une équation qui permet de localiser directement chaque case du tableau de Karnaugh ou table de vérité comportant un « 1 » logique ou un « 0 » logique. On distingue principalement deux formes canoniques qui sont :

Logique combinatoire et séquentielle

11.1 Premières formes canoniques : Somme de Produit (mintermes)

Considérant la table de vérité ou le tableau de Karnaugh de la fonction logique. A chaque 1 logique de la variable de sortie, on fait correspondre le produit des n variables d'entrées.

Dans ce produit, chaque variable sera sous forme normale si elle est à 1 et sous forme complémentée si elle est à 0. L'expression de la fonction sera la somme des produits élémentaires ainsi formés.

Exemple :

$$F = 1 \text{ si } (a, b, c) = (0,1,1) \text{ ou } (1,1,1) \text{ ou } (1,0,0) \text{ ou } (1,0,1)$$

Si on note $n = (abc)$ alors F vaut 1 si et seulement si $n = 3$ ou 7 ou 4 ou 5 .

On écrit alors $f(a, b, c) = (3,4,5,7)$

Dans notre cas précédant la table de vérité de la fonction S permet d'écrire :

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Table de vérité :

$$S = x\bar{y}\bar{c} + \bar{x}y\bar{c} + \bar{x}y\bar{c} + xyc = (2, 3, 5, 8)$$

Exemple d'application

Etablir l'équation logique du système $S(a,b,c) = (0,1,2,6,7)$

L'équation de la fonction sous la 1^{ère} forme canonique :

$$s = m_0 + m_1 + m_2 + m_6 + m_7$$

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + abc$$

11.2 Deuxième forme canonique: Produit de Somme(Maxtermes)

Considérant la table de vérité ou le tableau de Karnaugh de la fonction logique. A chaque 0 logique de la variable de sortie, on fait correspondre la somme des n variables d'entrées.

Dans cette somme, chaque variable sera sous forme normale si elle est à « 0 » et sous forme complimentée si elle est à « 1 ».

L'expression de la fonction sera le produit des sommes élémentaires ainsi formés.

Exemple: établir l'équation logique du système $f(a,b,c) = (0,1,2,6,7)$

a	b	c	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Table de vérité :

L'équation de la fonction sous la 2^{ème} forme canonique :

$$f = M_3 \cdot M_4 \cdot M_5$$

$$f = (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + c) \cdot (\bar{a} + b + \bar{c})$$

12 Simplification des fonctions logiques

12.1 Définition :

On appelle forme minimale d'une expression logique l'expression sous forme réduite (Somme de produit) qui comporte :

- 1- Le nombre minimal de terme

Le nombre minimal de variable dans chaque terme.

On dispose de plusieurs outils de simplification de fonction logique dont on va citer le plus importants.

12.2 Simplification algébrique

Dans cette première méthode, on se base essentiellement sur les théorèmes de l'algèbre de Boole pour simplifier les expressions logiques.

Malheureusement, il n'est pas toujours facile de savoir quel théorème faut-il évoquer pour obtenir la simplification minimale.

Exemples : simplifier les fonctions suivantes :

$$F = (ab + \bar{a}c + bc)$$

$$F = (ab + \bar{a}c + bc \cdot 1) = (ab + \bar{a}c + bc(a + \bar{a})) = (ab + \bar{a}c + bca + bc \cdot \bar{a})$$

$$F = (ab + bca + \bar{a}c(1 + b)) = (ab(1 + c) + \bar{a}c(1 + b))$$

$$F = (ab + \bar{a}c)$$

12.3 Simplification méthode de Karnaugh

On peut simplifier une fonction logique représentée par un tableau de karnaugh en effectuant des regroupements de 2, 4, 8, 16, ... cases adjacentes remplies toutes avec des 1 logiques. Ceci va nous permettre de simplifier 1 ou 2 ou 4 ou plusieurs variables logiques.

D'une manière générale, pour une fonction de n variables, un regroupement de 2^k Cases nous donnera une équation de (n-k) variables.

Remarque :

Un groupement de 1 permet d'obtenir l'équation de F ,un groupement de 0 permet d'obtenir l'équation de \bar{F} .

12.3.1 Regroupement de doublets

Le regroupement de deux cases adjacentes, verticalement ou horizontalement,ou symétriques

		<i>c</i>		
	<i>ab</i>		0	1
00			1	0
01			1	1
11			0	0
10			0	0

Logique combinatoire et séquentielle

remplies des 1 logiques simplifie une variable dans l'expression de la fonction.

L'expression canonique de cette fonction est : $f = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc$

L'expression réduite (simplifiée de la fonction) ; $f = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}b$

12.3.2 Regroupement de quartets

Un groupement de 4 cases adjacentes ou symétriques remplies des 1 logiques va simplifier 2 variables dans l'expression canonique de la fonction logique.

ba dc	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

La forme canonique de F est : $F = \bar{a}\bar{b}\bar{d}c + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{b}a\bar{d}c + \bar{b}adc$

L'expression réduite $F = \bar{b}c$

12.3.3 Regroupement d'octets

Un groupement de 8 cases adjacentes ou symétriques remplies des 1 logiques va simplifier 3 variables logiques dans l'expression canonique de la fonction logique.

ab cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

L'expression canonique de F est :

$$F = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bc\bar{d} + abcd + a\bar{b}c\bar{d}$$

L'expression réduite $F = \bar{d}$

TD 02

(Algèbre de Boole et Fonction Logique)

Exercice : 01

1- Simplifiez les fonctions suivante

$$Z = (a + b)(\bar{b} + c)(\bar{a} + c) \qquad Z = (a + b)(\bar{a} + \bar{b} + c)(a + c)$$

2- Ecrire l'égalité D des égalités E ci-dessous

$$E = a + bc + ab = a + bc \qquad E = ab(\bar{c}d + \bar{b}c) = ab\bar{c}d$$

Exercice : 02

1. Ecrire les deux fonctions canoniques de l'expression suivant

$$Z = ab + \bar{a}\bar{b}c$$

2. Ecrire les formes canoniques de l'expression Z suivante donnée par sa table de karnaugh

ba c	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Exercice : 03

Représenter les expressions E_1, E_2 sous forme de :

$$E_1 = ab + a\bar{c} \qquad E_2 = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c}$$

1. Table de vérité dans l'ordre binaire naturel.
2. Table de karnaugh.
3. Logigramme.

Exercice : 04

Représenter l'expression $E = (a + b)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + c)$ par :

1. Sous la forme d'une table de Karnaugh
2. Sous la première forme canonique
3. Sous la de la deuxième forme canonique
4. Sous la forme simplifier
5. Sous la forme d'un logigramme en n'utilisant que les portes NON-ET

Exercice : 05

I- Utiliser la table de Karnaugh pour simplifier l'expression suivante

$$E = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + AB\bar{C}D$$

II- Soit l'expression $y = \bar{a}\bar{b}cd + abc + \bar{a}\bar{c}d$

- 1- Représenter sous forme de table de karnaugh
- 2- Déterminer la forme simplifier de \bar{y}

Solution

Exercice 01 :

$$\begin{aligned}
 1- Z &= (a + b)(\bar{b} + c)(\bar{a} + c) = (a\bar{b} + b\bar{b} + ac + bc)(\bar{a} + c) \\
 &= (a\bar{b} + ac + bc)(\bar{a} + c) = (a\bar{a}\bar{b} + a\bar{a}c + \bar{a}bc) + (a\bar{b}c + acc + bcc) \\
 &= \bar{a}bc + a\bar{b}c + ac + bc = bc(\bar{a} + 1) + ac(\bar{b} + 1)
 \end{aligned}$$

Donc : $Z = bc + ac = c(b + a)$

$$Z = (a + b)(\bar{b} + \bar{b} + c)(a + c)$$

$$Z = (a\bar{a} + b\bar{a} + a\bar{b} + b\bar{b} + ac + bc)(a + c) = (b\bar{a} + a\bar{b} + ac + bc)(a + c)$$

$$Z = a\bar{a}b + a\bar{a}\bar{b} + aac + abc + \bar{a}bc + a\bar{b}c + acc + bcc$$

$$Z = a\bar{b} + ac + abc + \bar{a}bc + a\bar{b}c + ac + bc$$

$$Z = a\bar{b} + ac + abc + \bar{a}bc + a\bar{b}c + bc$$

$$Z = ac(1 + b) + a\bar{b} + bc(1 + \bar{a}) + a\bar{b}c$$

$$Z = ac + a\bar{b} + bc + a\bar{b}c = c(a + b) + a\bar{b}(1 + c)$$

$$Z = c(a + b) + a\bar{b}$$

Donc : $Z = c(a + b) + a\bar{b}$

2- L'égalité D de l'égalité E

$$D_1 = a \cdot (b + c) \cdot (a + b) = a \cdot (b + c)$$

$$D_2 = (a + b) + (\bar{c} + d)(\bar{b} + c) = a + b + \bar{c} + d$$

Exercice 02 :

$$Z = ab + \bar{a}\bar{b}c$$

La première forme canonique

$$Z = ab + \bar{a}\bar{b}c$$

$$Z = ab(c + \bar{c}) + \bar{a}\bar{b}c$$

$$Z = abc + ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c = m_7 + m_6 + m_1 \text{ (mintermes)}$$

➤ La deuxième forme canonique

$$Z = ab + \bar{a}\bar{b}c$$

$$Z = (ab + \bar{a})(ab + \bar{b}c)$$

$$Z = (\bar{a} + a)(b + \bar{a})(ab + \bar{b})(ab + c)$$

$$Z = (\bar{a} + a)(b + \bar{a})(a + \bar{b})(b + \bar{b})(a + c)(b + c)$$

$$Z = (\bar{a} + b)(a + \bar{b})(a + c)(b + c)$$

$$Z = (\bar{a} + b + c\bar{c})(a + \bar{b} + c\bar{c})(a + c + b\bar{b})(b + c + a\bar{a})$$

$$Z = (\bar{a} + b + c)(\bar{a} + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(a + \bar{b} + \bar{c})(a + b + c)(a + c + \bar{b})(a + b + c)(\bar{a} + b + c)$$

3- Les deux forms canonique

$$Z = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c \text{ (Minterme)}$$

$$Z = (\bar{a} + \bar{b} + c) + (\bar{a} + b + \bar{c}) + (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) + (a + \bar{b} + \bar{c}) \text{ (Maxterme)}$$

Exercice 4

$$E = (a + b)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + c)$$

1- Sous la forme d'une table de karnaugh

bc	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

2eme méthode 2eme forme canonique :

$$E = (a + b)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + c)$$

$$E = (a + b + c\bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + c + b\bar{b})$$

$$E = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + b + c)(a + \bar{b} + c)$$

$$E = (a + b + c)(\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + \bar{b} + c) = M_0 + M_1 + M_7 + M_2$$

2- Sous la première forme canonique

$$E = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}b\bar{c} = m_4 + m_5 + m_3 + m_6$$

3- Sous la deuxième forme canonique

$$E = (a + b + c)(\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(a + \bar{b} + c) = M_0 + M_1 + M_7 + M_2$$

4- Sous la forme simplifier

$$E = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b} + a\bar{c}$$


$$E = \bar{a}bc + a(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

5- Sous la forme d'un logigramme en utilisant que les porte NON-ET

$$E = \bar{\bar{E}} \text{ donc :}$$

$$E = \bar{\bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c}} = \overline{\bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c}}$$

$$E = \overline{\bar{a}bc} \cdot \overline{\bar{a}\bar{b}\bar{c}}$$

 

Exercice 5

1- Table de Karnaugh

$$E = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$$

Donc :

$$E = B\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}CD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

2- $y = \bar{a}\bar{b}cd + abc + \bar{a}\bar{c}d$

$$y = \bar{a}\bar{b}cd + abc(d + \bar{d}) + \bar{a}\bar{c}d(b + \bar{b})$$

$$y = \bar{a}\bar{b}cd + abcd + abc\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$$

Table de Karnaugh

La forme simplifié de \bar{y} :

$$\bar{y} = a\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{d}$$

ba \ dc	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	0
10	1	0	0	1

Chapitre 3

Technologie Des Circuits Intègres CMOS et TTL

1- Définition

Les circuits intégrés logiques (CI) appelés aussi puce ou chip (en anglais) sont des composants que l'on trouve dans tous les appareils électroniques (ordinateurs, appareil de mesures,.....etc).

Ces composants électroniques sont basés sur un semi-conducteur, reproduisant une, ou plusieurs, fonction électronique plus ou moins complexes et intégrant souvent plusieurs types de composants électronique de base dans un volume réduit (sur une petite plaque), rendant le circuit facile à mettre en œuvre.

Il existe une très grande variété de ces composants divisés en deux grandes catégories : analogique et numérique.

 


Figure 3.1 : Circuit Intègre

2- Description matérielles :

La partie active (Die) d'un circuit logique est formée d'une palette de silicium d'environ 5x5 mm sur laquelle ont été intégrées par divers procédés technologiques, les portes qui constituent ce circuit.

La Die est la partie élémentaire, de forme rectangulaire, reproduite comme une copie conforme avec une matrice sur une tranche de silicium en cours de fabrication.

 


Figure 3.2 : La Die de Circuit Intègre

3- Technologies de fabrication de CI

La fabrication des circuits intégrés est un processus complexe qui implique la création de minuscules dispositifs électroniques, tels que des transistors, sur une plaquette de silicium. Ce processus se déroule dans des "salles blanches" où la propreté et les conditions environnementales sont rigoureusement contrôlées.

- DTL (Diode-Transistor-Logic) : est une famille logique qui a été développée dans les années 1960 .elle utilise des diodes pour réaliser la fonction logique principale (AND), et un transistor pour l'amplification (inversion) c'est une étape intermédiaire entre RTL(Resistor-Transistor Logic) et TTL(Transistor-Transistor logic) .
- TTL (Transistor-Transistor logic) : est une famille de circuit logique où les transistors sont utilisés à la fois pour la fonction logique et l'amplification. Elle a été développée pour remplacer les technologies de DTL et RTL.
- ECL(Emitter-coupled-logic) :c'est famille de circuit logiques numériques basée sur les transistors bipolaires (BJT) ,très grande vitesse de commutation mais avec consommation d'énergie élevée même au repos ,car le courant circule en permanence
- CMOS (Complementary-Metal-Oxide-Semiconducteur) :c'est une technologie utilisée pour fabriquer la majorité des circuits intégrés numériques, comme les microprocesseurs, les mémoires, et la plupart des circuits logiques modernes. Avec très faible consommation d'énergie statique, haute densité d'intégration, donc on peut mettre beaucoup de transistors sur une puce. Mais avec plus sensible aux perturbations électriques.

4- Présentation des Circuits intégrés :

Un circuit intégrés regroupe plusieurs portes logiques, dont les entrées et les sorties sont accessibles sur différentes bornes des circuits intégrés.

Les broches (pins en anglais) d'un circuit intégré sont numérotées. Pour déterminer la position du pin 1 il faut repérer une encoche sur le composant tel que :

En regardant le circuit intégré avec l'encoche vers le haut, la numérotation des broches se fait dans le sens antihoraire comme suit :

Broche 1 : en bas à gauche (juste à gauche de l'encoche), tu continues à monter sur le côté gauche jusqu'à la dernière broche de ce côté, ensuite, tu passes en haut à droite, et tu descends.

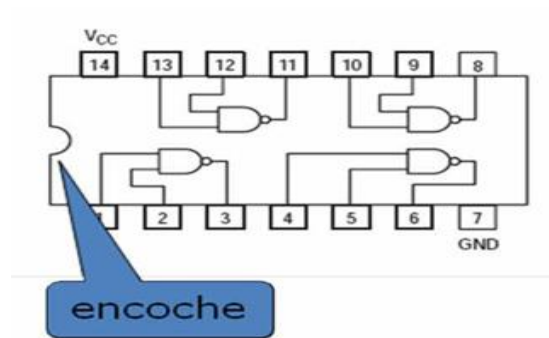


Figure 3.3 : Présentation des Circuit intégré

5- Identification des Circuit intégré

Chaque circuit intégré possède une référence inscrite sur le dessus de son boîtier cette référence, composée de 4 à 7 caractères (chiffres et /ou lettres), permet d'identifier facilement le composant.

Par exemple la photo citée la référence du circuit de gauche est 4029 et la référence du circuit de droite est 74S113.

Pour connaître la fonction précise d'un CI à partir de sa référence, il est nécessaire de consulter le Memotech électronique ou la datasheet correspondant.

On distingue principalement deux grandes familles :

- Technologie CMOS : les circuits dont la référence commence par 4000(ex : 4011,4029) ces circuit se caractérisent par une faible consommation d'énergie et une large plage de tension.
- Technologie TTL : les circuits dont la référence commence par 74(ex : 7400,74LS00, 74S113) ces circuit sont plus rapides mais consomment davantage.

Exemple 1:Circuit CMOS nomme CD4011BE

CD : Préfixe utilise par Texas Instruments.

4011 : Numéro du circuit,il s'agit ici d'un quadruple porte NAND(NOT-ET) a deux entrées chacune.

B : Indique que la tension maximale est de 18 V

E : Indication que le circuit est encapsule dans un boîtier DIP

 


Figure 3.4 : Exemple Circuit intégré type CMOS

Exemple 2 : Circuit TTL nomme SN74LS00

SN : Signifie que le constructeur est Texas Instrument

74 : Désigne les circuits intègres grands publics qui supportent une température ambiante comprise entre 0 et 70 degré.

LS : Indiquent la sous famille du circuit TTL

00 : Les derniers chiffres indiquent la fonction logique réalisé par le composant (00=Porte NAND, 02=Porte NOR, 08=Porte AND etc).

 


Figure 3.5 : Exemple Circuit intégré type TTL

Chapitre 4

Les Circuits

Combinatoires

1 Circuit combinatoire :

Les circuits logiques combinatoires (CLC) sont la première forme de circuits que nous aurons à étudier dans ce cours. Les circuits logiques combinatoires sont des circuits caractérisés par leur propriété déterministe, associant à toute combinaison d'entrées une seule et même combinaison de sorties. Pour cette raison, les circuits combinatoires sont souvent vus comme des boîtes noires régies par ce fonctionnement déterministe entrées/sorties et dont l'implémentation sera pour nous sujette à discussion.

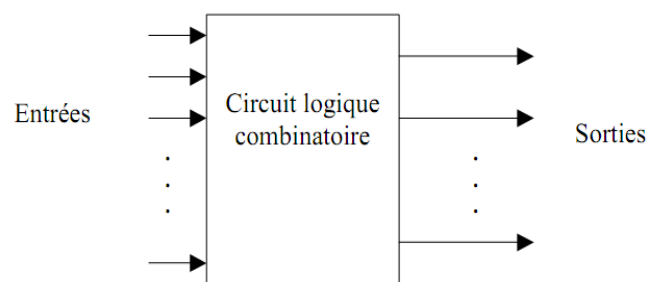


Figure4.1 : Circuit Combinatoire

Les circuits combinatoires peuvent servir par exemple :

- à traduire des bits en chiffres représentant un nombre (ou des lettres ou un code particulier). On appelle ces circuits des codeurs (ou bien des décodeurs pour l'opération inverse). Par exemple, un codeur Gray ou bien BCD.
- à effectuer des opérations arithmétiques sur des nombres. Par exemple, un additionneur ou un multiplieur.
- à transmettre ou recevoir des informations sur une ligne unique de transmission (une ligne série), ce qui nécessite de transformer un nombre écrit sous forme parallèle en une suite de bits mis en série et vice-versa. C'est le rôle des circuits multiplexeur/démultiplexeur. Voici par exemple une transformation série/parallèle suivie d'une transformation parallèle/série :

Dans ce chapitre, nous allons réaliser des circuits combinatoires qui permettent d'établir les opérations d'addition, de soustraction et de comparaison de deux nombres binaires.

2 Additionneur

C'est un circuit logique qui permet de réaliser une addition et de présenter dans les ordinateurs pour les calculs arithmétiques, également pour le calcul d'adresses.

Une addition met en œuvre deux sorties :

- La somme, généralement notée **S**
- La retenue, généralement notée **R**

La figure suivante montre la décomposition de l'addition de deux nombres binaires de 4 bits.

 


Figure4.2 : Additionneur 4 bits

2.1 Demi additionneur

Le demi additionneur permet de réaliser une somme arithmétique de deux nombres a et b sur un bit. il a deux sorties : la somme S et la retenue R.

 


Figure4.3 : Demi-Additionneur

Table de vérité	Equation des sorties	Logigramme																				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th><th>R</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	S	R	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$ $R = AB$	
A	B	S	R																			
0	0	0	0																			
0	1	1	0																			
1	0	1	0																			
1	1	0	1																			

Tableau4.1 : Représentation Demi additionneur

2.2 Additionneur complet :

Un additionneur est un circuit combinatoire qui présente la structure suivante :

 


Figure4.4 : Schéma d'un additionneur complet

Circuit intégré : 74LS183

Où :

A_n et B_n sont les deux bits du rang n à additionner

R_{n-1} est une retenue de l'étage précédent qui doit être prise en considération dans Addition

S_n est le résultat de l'opération d'addition du rang n

R_n est la retenue provoquée par l'addition et renvoyée vers l'étage suivant

Application


Etablir la table de vérité d'un additionneur complet 1 bit

(AC : élémentaire). Donner le logigramme de cet additionneur à l'aide des portes logiques de votre choix.

Solution

Logigramme d'Addition complet

La table de vérité d'Addition complet

 

A_n	B_n	R_{n-1}	S_n	R_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_n = (A_n \oplus B_n) \oplus R_{n-1} \quad R_n = R_{n-1}(A_n \oplus B_n) + A_n B_n$$

3 Les soustracteurs

3.1 Demi-soustracteur

C'est un circuit capable de faire la soustraction de deux nombre binaire d'un bit chacun. Le circuit aura deux entrées A, B et deux sorties D, R

Table de vérité				Equation des sorties	Logigramme
A	B	D	R	$D = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$ $R = \bar{A}B$	
0	0	0	0		
0	1	1	1		
1	0	1	0		
1	1	0	0		

Tableau4.2 : Représentation Demi soustracteur

3.2 Soustracteur complet

 


Figure4.5 : Schéma d'une soustraction complet

Où :

- A_n B_n sont les deux bits du rang n à soustraire
- R_n est une retenue engendrée de l'étage précédent qui doit être prise en considération dans la soustraction
- D_n est le résultat de l'opération de soustraction du rang n
- R_{n+1} est la retenue renvoyée vers l'étage suivant


Application :

Etablir la table de vérité d'un soustracteur 1 bit. Donner le logigramme de cette soustraction à l'aide des portes logiques de votre choix.

Pour remplir la colonne de la sortie D_n , pour chaque ligne de la table de vérité il faut appliquer l'équation suivante : $D_n = A_n - (B_n + R_n)$

Logigramme de soustraction complet

 La table de vérité de soustraction complet



R_n	A_n	B_n	D_n	R_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D_n = (A_n \oplus B_n) \oplus R_n$$

$$R_{n+1} = R_n(\overline{A_n \oplus B_n}) + \bar{A}_n B_n$$

4 Les comparateurs

Ce sont des circuits combinatoires standards qui servent pour la comparaison de deux nombres binaires.

4.1 Principe de la comparaison

Soit $A = A_n A_{n-1} A_{n-2} \dots \dots \dots A_1 A_0$

$B = B_n B_{n-1} B_{n-2} \dots \dots \dots B_1 B_0$

Deux nombres binaires à comparer. Le processus commence par la comparaison des bits de poids fort :

Si $A_n > B_n$ alors $A > B$

Si $A_n < B_n$ alors $A < B$

Si $A_n = B_n$ alors il faut passer à la comparaison de A_{n-1} et B_{n-1}

On a alors besoin d'un comparateur élémentaire 2 bits


Si $E_{i+1} = 1$ alors la comparaison de A_i et B_i se fait normalement

Si $E_{i+1} = 0$ alors toutes les sorties seront à zéro, le résultat de la comparaison est déjà donné par la comparaison des bits précédents.

Si $A_i > B_i$ alors $E_i = I_i = 0$ et $S_i = 1$.

Si $A_i < B_i$ alors $E_i = S_i = 0$ et $I_i = 1$.

 Si $A_i = B_i$ alors $I_i = S_i = 0$ et $E_i = 1$.




Application :

Etablir la table de vérité de ce comparateur et donner les équations de ses sorties avec leurs câblages.

Solution :

 L'entrée E_{i+1} joue le rôle d'une entrée de validation pour le circuit. Si elle est égale à 0 le circuit reste bloqué.



Logigramme d'un comparateur

E_{i+1}	A_i	B_i	S_i	I_i	E_i
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Tableau de vérité d'un comparateur

Les équations des sorties

$$E_i = E_{i+1}\bar{A}_i\bar{B}_i + E_{i+1}A_iB_i = E_{i+1}(\bar{A}_i\bar{B}_i + A_iB_i) = E_{i+1}(A_i \otimes B_i)$$

$$I_i = E_{i+1}\bar{A}_iB_i$$

$$S_i = E_{i+1}A_i\bar{B}_i$$

5 Les circuits de codage


5.1 Le décodeur

Un décodeur est un circuit logique qui établit la correspondance entre un code d'entrée binaire de n bits et m lignes de sortie ($m \leq 2^n$) Pour chacune des combinaisons possibles des entrées une seule ligne de sortie est validée.

Pour une combinaison binaire de n entrées => une seule ligne sera mise à 1

 Exemple :

Supposons qu'on cherche à reconnaître le code binaire 1001, Dans ce cas, il faut réaliser un circuit qui implémente la fonction $R = x_3.x_2.x_1.x_0$. On remarque que $R = 1$ si l'entrée est 1001 et 0 sinon, ce circuit permet de décoder le code 1001.




Exemples d'application :

Décodeur 1 parmi 8 :

C'est un circuit combinatoire à trois entrées et $2^3 = 8$ sortie

Avec $X_0 = A, X_1 = B, X_2 = C$

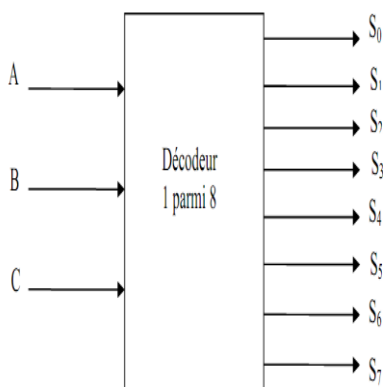

X0	X1	X2	sorties
0	0	0	S0
0	0	1	S1
0	1	0	S2
0	1	1	S3
1	0	0	S4
1	0	1	S5
1	1	0	S6
1	1	1	S7

Figure3.6 : Décodeur 1 parmi 8

Equation logique :

$$S_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} ; S_1 = \bar{A}\bar{B}C ; S_2 = \bar{A}B\bar{C} ; S_3 = \bar{A}BC ; S_4 = A\bar{B}\bar{C} ; S_5 = A\bar{B}C ; S_6 = AB\bar{C} ;$$

$$S_7 = ABC$$

5.2 Décodeur DCB – Décimal (1 parmi 10) :

(Si) est activée si la valeur i est présente en binaire en entrée et elle est valide.

Si i est non valide => aucune sortie n'est activée.

Table de vérité :

A	B	C	D	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇	S ₈	S ₉
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

 


Figure4.7 :Decodeur 1 parmi 10

Les équations simplifiées des sorties de ce circuit sont :

$$S_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}, S_1 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D, S_2 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D}, S_3 = \overline{A}\overline{B}CD, S_4 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D}, S_5 = \overline{A}B\overline{C}D, S_6 = \overline{A}BC\overline{D}, S_7 = \overline{A}BCD, S_8 = A\overline{B}\overline{C}\overline{D}, S_9 = A\overline{B}\overline{C}D$$

Exemple : Réalisation de fonctions logiques

A l'aide d'un décodeur approprié et des portes logiques, réaliser la fonction logique suivante :

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Solution


D'après l'équation de la fonction F, nous aurons besoin d'un décodeur à trois entrées

(A, B et C) ; donc on utilisera un décodeur 1 parmi 8.

Par identification avec les sorties d'un tel décodeur, on peut conclure que :

$$F = S_2 + S_0 + S_6 + S_7$$

Donc on obtient le logigramme suivant :

 

5.3 Codeur

Les Codeurs sont utilisés pour la compression des données, Le principe de fonctionnement d'un codeur est le suivant : lorsqu'une entrée est activée, les sorties affichent la valeur correspondant au numéro de l'entrée dans le code binaire choisi. Un codeur peut être vu comme un convertisseur du code décimal vers un code binaire.

5.3.1 Codeur 4 vers 2 :

C'est un codeur qui possède 4 entrées et deux sorties. Pour chaque entrée activée, son code binaire est affichée sur les sorties.

Exemple : Dressez la table de vérité de ce circuit et déduire les équations logiques simplifiées des différentes sorties.

Equations de sorties :

$$S_1 = A_2 + A_3$$

$$S_0 = A_1 + A_3$$

Logigramme

 


Table de vérité

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	S ₁	S ₀
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Figure4.8 : Codeur 4 vers 2

5.4 Transcodeur :

Un **transcodeur** transforme une information disponible en entrée sous forme donnée (généralement un code) en la même information, mais sous une autre forme (généralement un autre code). Il existe trois types de transcodeurs :

 


Figure4.9 : Transcodeur

Les deux plus importantes applications des transcodeurs sont : la conversion de code et l'affichage par segment.

➤ Transcodeur binaire Gray

Pour passer d'un code à un autre, on utilisera un convertisseur de code. A titre d'illustration nous allons étudier le transcodeur binaire Gray.

Logique combinatoire et séquentielle

Exemple : Réaliser un transcodeur binaire/Gray à trois bits :

- Dresser sa table de vérité
- Donner les équations de ses sorties

Equation de sortie :

$$X = A$$

$$Y = \bar{A}B + \bar{B}A = A \oplus B$$

$$Z = \bar{B}C + \bar{C}B = B \oplus C$$

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Figure4.10 : Table de vérité du transcodeur 3bits binaires –Gray

➤ Transcodeur BCD – 7 segments

Un domaine d'application considérable des transcodeurs est celui de la conversion de donnée binaire en une forme se prêtant à un affichage numérique. Les dix chiffres 0 à 9 sont affichés au moyen d'un dispositif appelé afficheur à 7 segment lumineux qui sont des diodes électroluminescentes (D E L).les variables A, B, C, D sont écrites en BCD les variables de sortie a, b, c, d, e, f, g correspondent à chacun des segments de l'afficheur

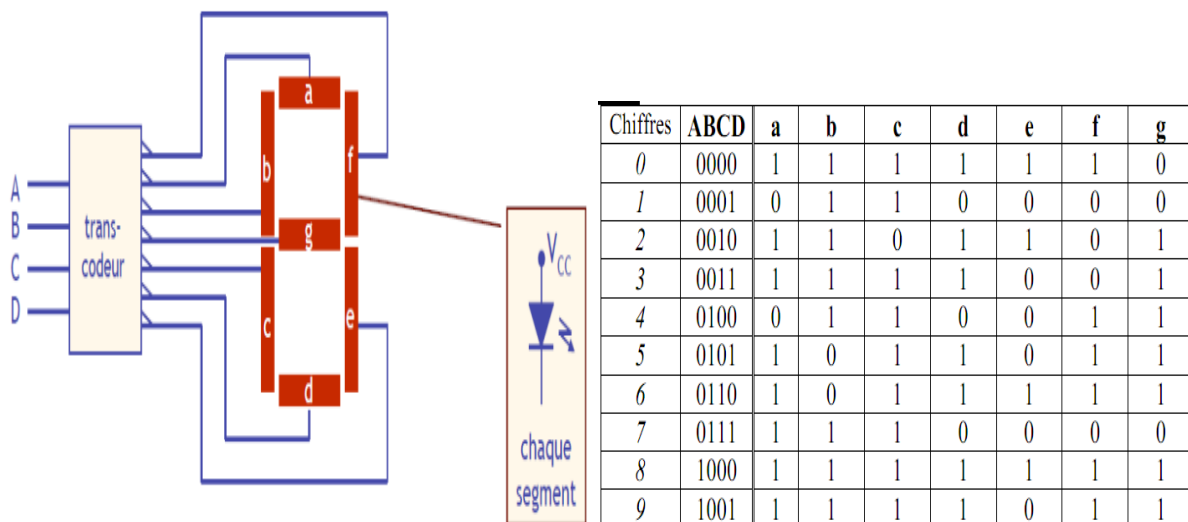


Figure4.11 : Table de vérité afficheur 7 segment

6 Les circuits d'aiguillage :

6.1 Le multiplexeur

Un multiplexeur est un circuit qui a pour rôle de faire circuler sur une seule voie les informations provenant de plusieurs sources.

D'une façon générale, un multiplexeur possède n entrées de commandes (d'adresses ou de sélection) qui permettent de sélectionner l'une des 2^n entrées de données possibles et de l'envoyer vers l'unique sortie.

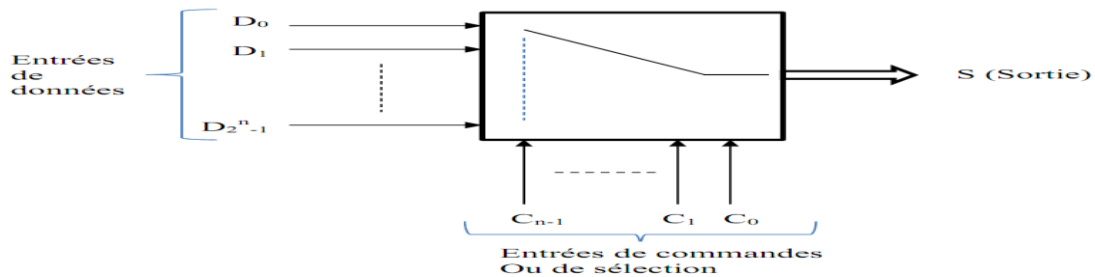


Figure4.12 : Multiplexeur

Exemple 01 :

1°/ Dresser la table de vérité d'un multiplexeur à 3 entrées de sélections et des entrées de données sur 1bit.

2°/ Etablir l'équation simplifiée de la sortie Z.

3°/ Etablir le logigramme de la sortie avec des portes logiques de votre choix.

Solution

Il possède :

2^n entrées d'information


Une seule sortie

N entrées de sélection (commandes)

Un multiplexeur à trois entrées de commandes (I_2, I_1 et I_0) possède 8 entrées de données ($D_0 \dots D_7$)

$$Z = \bar{I}_2 \bar{I}_1 \bar{I}_0 D_0 + \bar{I}_2 \bar{I}_1 I_0 D_1 + \bar{I}_2 I_1 \bar{I}_0 D_2 + \bar{I}_2 I_1 I_0 D_3 + I_2 \bar{I}_1 \bar{I}_0 D_4 + I_2 \bar{I}_1 I_0 D_5 + I_2 I_1 \bar{I}_0 D_6 + I_2 I_1 I_0 D_7$$

Logigramme

 


T.V : Mux 8vers 1

I_2	I_1	I_0	Z
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

 6.2 Le Démultiplexeur

Un démultiplexeur (DEMUX) est un circuit logique qui possède une seule entrée **B**, **n** entrées de sélection (**E₀, E₁, E₂, ... E_{n-1}**) et 2^n sorties (**S₀, S₁, S₂, ... S_{2^n-1}**). Il est dit : **DEMUX 1 vers 2^n** ou **DEMUX 1 x 2^n** . Il effectue la fonction inverse d'un multiplexeur, il transmet la donnée d'entrée vers une des sorties selon le mot écrit aux entrées de sélection, il fonctionne comme un commutateur.



Circuit intégré :

- 4067 DEMUX 1 vers 16**
- 74LS154 DEMUX 1 vers 16**
- 74LS138 DEMUX 1 vers 8**
- 74LS156 DEMUX 1 vers 4**

Figure4.13 : Demultiplexeur

Exemple :

- 1- Dresser la table de vérité d'un démultiplexeur à deux entrées de sélection.
- 2- Etablir les équations de ses sorties et construire son logigramme.


Solution

Equations des sorties :

$$S_0 = \bar{I}_1 \bar{I}_0 D \quad S_1 = \bar{I}_1 I_0 D \quad S_2 = I_1 \bar{I}_0 D \quad S_3 = I_1 I_0 D$$

Logigramme

T.V : DEMUX 1vers 4

 

I_1	I_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	D
0	1	0	0	D	0
1	0	0	D	0	0
1	1	D	0	0	0

TD 03
(Circuit Combinatoire)

Exercice : 01


A l'aide d'une table de vérité, trouver les équations logiques des fonctions somme S et retenue R dans le cas de l'addition de 2 chiffres binaires. Réaliser ensuite les circuits logiques qui engendrent R et S :

1. Avec des portes AND, OR et NOT.
2. Avec des portes OU Exclusif et AND.
3. Avec des portes NAND a 2 entrées.

 Exercice 2

Un transcodeur convertit un nombre ABCD code en binaire pur en nombre A'B'C'D' dans un autre code. Le logigramme de transcodeur est celui de la figure suivante, sachant que :

$$F_1 = C + DF_2 = \bar{C}\bar{D}F_3 = F_2 + CDF_4 = C + \bar{D}$$




- 1- Réaliser les fonctions F_1, F_2, F_3, F_4 à l'aide de Mux a 2 voies avec D comme commande
- 2- Faire le logigramme général obtenu.

Exercice 3

On souhaite réaliser un comparateur complet de deux mots de quatre bits.

 1. Donner la table de vérité d'un comparateur de deux éléments binaires qui fonctionne façon suivante :
S supérieur est égal 1
I inférieur ou égal à 1

E=1 si les deux éléments binaires sont égaux.
L'entrée V est une entrée de validation, le comparateur fonctionne si V est égal à 1 si non toutes les sorties sont égales à zéro.



2. Réaliser ce comparateur de 1 élément binaire avec les portes de votre choix.
3. Réaliser le schéma d'un comparateur en cascade de deux mots de quatre bit $A (a_0a_1a_2a_3)$ et $B (b_0b_1b_2b_3)$ à l'aide de comparateurs de 1 bit et de quelques portes logiques.

Exercice 4 :

Le Multiplexeur a 4 entre peut être utilise comme générateur de fonction logique avec 8 entrées (3 lignes d'adresse), on aura pour le signal de sortie

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D_0 + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D_1 + \dots + A \cdot B \cdot C \cdot D_7$$

Avec : D_0, D_1, \dots, D_7 entrees du multiplexeur, et A,B,C ligne d'adresse du multiplexeur.

Réaliser à l'aide de multiplexeur a 8 entrées les fonctions logiques suivantes :

$$S = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + XY\bar{Z}$$

$$F = AC + \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$M = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$$

Exercice 5

Deux pompe alimentent un même réservoir, deux contacts x et y lies a des flotteurs sont actionnes lorsque le niveau d'eau est inférieur à celui des contacts .le contact x est dessus de y, le fonctionnement dépend du niveau d'eau dans le réservoir.

1. Réservoir plein $y=0, x=0$, aucune pompe ne fonctionne.
2. Réservoir à moitié plein $y=0, x=1$, une seule pompe fonctionne.
3. Réservoir vide $y=1, x=1$, les deux pompes fonctionnent en même temps.

Un contacteur c a deux position, précise le numéro de pompe qui doit fonctionner seule : $c=0(P1), c=1(P2)$.

- 1- Etablir la table de vérité de ces pompes.
- 2- Simplifiez P1 et P2 avec la table de karnaugh.
- 3- Réaliser le schéma logique de ces pompes puis le circuit électrique.

Logique combinatoire et séquentielle

Solution

Exercice 01 :

Analyse : on a 'a' et 'b' les deux chiffres binaires S : la somme, R : le retenue

Table de vérité :

a	b	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


L'équation logique : S

	0	1
0	0	1
1	1	0

$$S = \bar{a}b + a\bar{b}$$

$$S = a \oplus b$$

 Circuit logique l'aide des portes : And,Ou,et Not




l'équation logique R

	0	1
0	0	0
1	1	1

$$R = a \cdot b$$

Circuit logique l'aide des portes : Ou exclusif, et And


$$S = a \oplus b \quad R = a \cdot b$$

 

Circuit logique l'aide des portes : Nand a 2 entres

$$S = \bar{\bar{a}b + \bar{a}\bar{b}} = \overline{\bar{a}b \cdot \bar{a}\bar{b}}$$
 
$$R = \bar{\bar{a} \cdot \bar{b}} = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$$



Logique combinatoire et séquentielle

Exercice 2


Réalisation des fonctions avec Mux à 2 voies

➤

$$F_1 = C + D = C(D + \bar{D}) + D$$


$$F_1 = C.D + C.\bar{D} + D = D(C + 1) + C.\bar{D}$$

$$F_1 = D.1 + C.\bar{D}$$

 


➤
 
$$F_2 = \bar{C}\bar{D} = \bar{C}\bar{D} + D.0$$



➤
 
$$F_3 = F_2 + C.D = \bar{C}.\bar{D} + C.D$$




➤


$$F_4 = C + \bar{D} = C(D + \bar{D}) + \bar{D}$$

$$F_4 = CD + C\bar{D} + \bar{D} = CD + \bar{D}(1 + C)$$

$$F_4 = C.D + 1.\bar{D}$$

 

2 logigramme générale obtenue

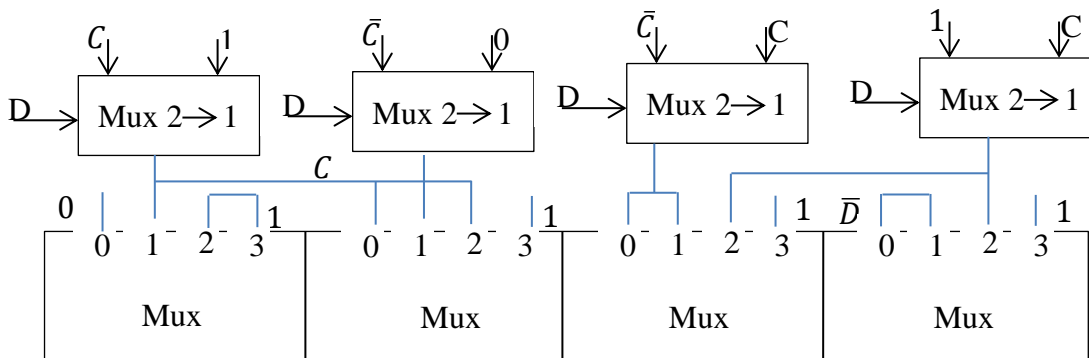

Exercice 3

TV d'un comparateur de 2 éléments binaire

V	a ₀	b ₀	S	I	E
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

$$S = Va_0\bar{b}_0$$


$$I = Vb_0\bar{a}_0$$

$$E = V\bar{a}_0\bar{b}_0 + Va_0b_0$$


$$E = V(a_0 \oplus b_0)$$

Logique combinatoire et séquentielle

 
1 comparateur d'éléments binaire (logigramme)



 2 Comparateur en cascade de 2 Mots de 4 bits à l'aide d'un comparateur de 1 bit $A(a_0, a_1, a_2, a_3)$ $B(b_0, b_1, b_2, b_3)$



Avec :

 

Exercice 4

Réalisation des fonctions logique l'aide d'un multiplexeur a 8 entrées

$$S = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xy\bar{z}$$

Table de vérité


x	y	z	D_i	S
0	0	0	D_0	0
0	0	1	D_1	1
0	1	0	D_2	1
0	1	1	D_3	1
1	0	0	D_4	0
1	0	1	D_5	0
1	1	0	D_6	1
1	1	1	D_7	0

Pour savoir la fonction S il faut attribuer aux entrées

$D_0, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7$ les valeurs suivant : $D_1 = D_2 = D_3 =$

$D_6 = 1$

$D_0 = D_4 = D_5 = D_7 = 0$

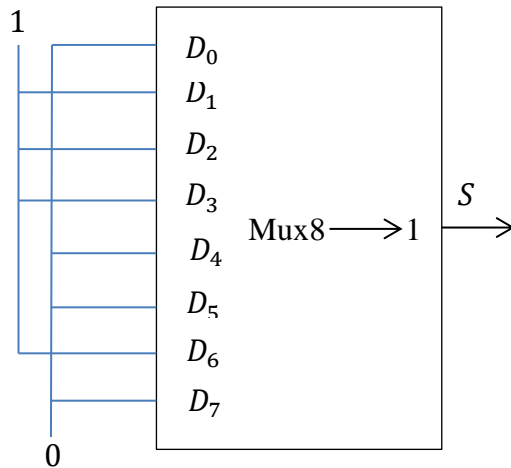

- $F = AC + \bar{A}\bar{B} + AB$

1- Ecrire F à la 1^{ère} forme canonique :

$$F = AC(B + \bar{B}) + \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + AB(C + \bar{C})$$

$$F = ABC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$$


$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D_0 + \bar{A}\bar{B}CD_1 + A\bar{B}\bar{C}D_5 + ABCD_6 + ABCD_7$$

Avec : $D_0 = D_1 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$

$D_2 = D_3 = D_4 = 0$

A	B	C	D_i	F
0	0	0	D_0	1
0	0	1	D_1	1
0	1	0	D_2	0
0	1	1	D_3	0
1	0	0	D_4	0
1	0	1	D_5	1
1	1	0	D_6	1
1	1	1	D_7	1

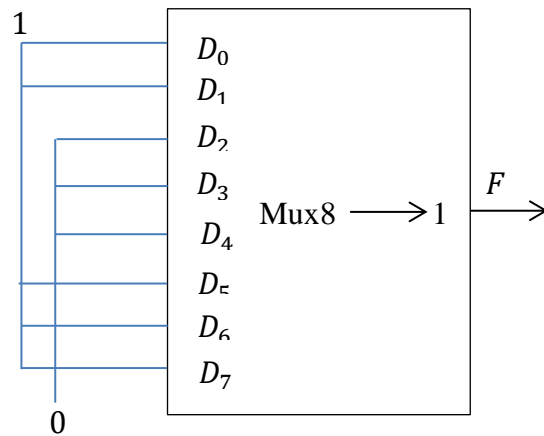

$$M = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD$$


$$+ A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$M = (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + ABC)\bar{D}$$

$$+ (\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC)\bar{D}$$

$$D = D_0 = D_3 = D_5 = D_6$$

$$\bar{D} = D_4 = D_2 = D_1 = D_7$$

 

Logique combinatoire et séquentielle

Exercice 5

- pompes alimente un même réservoir
- niveau d'eau supérieur (réservoir plein $x = 0, y = 0$)
- niveau d'eau supérieur a $x (> x)$:
Les deux pompes ne fonctionnent pas
- niveau d'eau ($< y$): les deux pompes fonctionnent
- niveau d'eau ($< x, > y$): seul pompe fonctionne
 - $\{ P_1 \text{ fonctionne si: } c = 0$
 - $\{ P_2 \text{ fonctionne si: } c = 1$

 


Table de vérité

y	x	c	P_1	P_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Avec :

X : état indéterminée

$$P_1 = \bar{y}x\bar{c} + yx\bar{c} + yxc$$

$$P_2 = \bar{y}xc + yx\bar{c} + yxc$$

Tableaux de karnaugh

On peut utiliser les Φ (état indéterminé) dans les regroupements puisque les combinaisons correspondantes sont impossibles dans la réalité.



$c \backslash yx$	00	01	11	10
0	0	1	1	Φ
1	0	0	1	Φ

$$P_1 = y + x\bar{c}$$

$c \backslash yx$	00	01	11	10
0	0	0	1	Φ
1	0	1	1	Φ

$$P_2 = y + xc$$

Circuit logigramme et circuit électrique

  

Chapitre 5
Les Circuit
Séquentiels

1 Introduction

Dans un circuit combinatoire, une sortie est uniquement fonction des entrées, pour les mêmes entrées on a toujours les mêmes sorties. Par contre, dans un circuit séquentiel, une sortie est une fonction des entrées mais aussi des sorties du circuit. Il y a rebouclage (rétroaction) des sorties sur les entrées. Cela signifie qu'un circuit séquentiel garde la mémoire des états passés.

Tout circuit séquentiel est constitué d'un circuit combinatoire couple à une mémoire comme indique par la figure suivante:

 


Figure 5.1 : Circuit séquentiel

Il existe deux grandes catégories de circuit séquentiel :

- **Le circuit séquentiel asynchrone** : Les sorties du montage peuvent changer à tout moment dès qu'une ou plusieurs entrées changent.
- **Le circuit séquentiel synchrone** : Le changement sur les sorties se produit après le changement d'état (front montant ou descendant) d'un signal maître (synchronise) nommé signal (Horloge) noté H ou CLK .

2 Les Bascule asynchrone :

La bascule est le circuit de mémorisation le plus répandu, capable de stocker un bit et le restituer au temps nécessaire.

Elle est un système séquentiel constitué par une ou deux entrées et deux sorties complémentaires.

2.1 Bascule RS :

Une bascule RS comporte deux entrées: Une entrée R (Reset) de mise à zéro et une entrée S (Set) de mise à un. Schématise sous la forme suivante :



Figure 5.2 : Bascule RS

Explication

Une impulsion sur **S (set)** → Mise à 1 de **Q** (marche)

Une impulsion sur **R (Reset)** → Mise à 0 de **Q** (Arrêt)

Entrées			Sorties		Mode de fonctionnement
R	S	Q _n	Q _{n+1}	Q _{n+1}	
0	0	0	0	1	Etat précédent
0	0	1	1	0	Etat précédent
0	1	0	1	0	Enclenchement
0	1	1	1	0	Maintien à 1
1	0	0	0	1	Maintien a 0
1	0	1	0	1	Déclenchement
1	1	0	-	-	Interdit
1	1	1	-	-	Interdit

 


Tableau5.1 : Table de vérité de la bascule RS

Figure 5.3 : Logigramme bascule RS

L'état R=S=1 est un état interdit puisqu'il nous donne le deux sorties complémentaires Q et Q̄ au même état ce qui n'est pas logique.

L'équation caractérisée (simplifier) de la bascule RS est : $Q_{n+1} = \bar{R}Q_n + S$

2.2 Bascule D :

La bascule D possède une seule entrée Schématisé sous la forme suivante :

 


Figure 5 .4 : Bascule D

Explication

Un appui sur **D** → Mise à 1 de **Q**

Un relâchement de **D** → Mise à 0 de **Q**

Entrées		Sorties		Mode de fonctionnement
D	Q _n	Q _{n+1}	Q _{n+1}	
0	0	0	1	Maintien à 0 : μ ₀
0	1	0	1	Déclenchement : δ
1	0	1	0	Enclenchement : ε
1	1	1	0	Maintien à 1 : μ ₁

 


Tableau5.2 : Table de vérité de la bascule D

Figure 5.5 : Logigramme bascule D

L'équation caractérisée de la bascule D est : $Q_{n+1} = D$

Remarque : En mettant **S=D** et **R=D** dans l'équation de la bascule **RS** on aura :

$$Q_{n+1} = DQ_n + D = D(1 + Q_n) = D.$$

Ainsi on obtient une bascule **D** en rajoutant un inverseur entre **S** et **R**.

2.3 Bascule JK :

Contrairement à la bascule **RS**, la condition **J=K=1**, ne donne pas lieu à une condition indéterminée, mais par contre la bascule passe à l'état opposé.

 


Figure 5 .6 : Bascule JK

Entrées			Sorties		Mode de fonctionnement
J	K	Q _n	Q _{n+1}	Q _{n+1}	
0	0	0	0	1	Etat précédent
0	0	1	1	0	Etat précédent
0	1	0	0	1	Maintien à 0 : μ ₀
0	1	1	0	1	Déclenchement : δ
1	0	0	1	0	Enclenchement : ε
1	0	1	1	0	Maintien à 0 : μ ₁
1	1	0	1	0	Enclenchement : ε
1	1	1	0	1	Déclenchement : δ

 


Tableau5.3 : Table de vérité de la bascule JK

Figure 5.7 : Logigramme bascule JK

L'équation caractérisée de la bascule JK est : $Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$

2.4 Bascule T :

La bascule **T** est obtenue en reliant les entrées **J** et **K** d'une bascule **JK**

 


Figure 5 .8 : Bascule T


Entrées		Sorties		Mode de fonctionnement
T	Q _n	Q _{n+1}	Q _{n+1}	
0	0	0	1	Maintien à 0 : μ ₀
0	1	1	0	Maintien à 1 : μ ₁
1	0	1	0	Enclenchement : ε
1	1	0	1	Déclenchement : δ

Tableau5.4 : Table de vérité de la bascule T

L'équation caractérisée de la bascule T est : $Q_{n+1} = \bar{T}Q_n + \bar{Q}_nT = T \oplus Q_n$

3 Les Bascule synchrone

 Les sorties d'une bascule synchrone se produit après le changement d'état (front montant ou descendant) d'un signal maître (synchronise), dit signal d'horloge note *H* ou *CLK* (voir figure ci-dessous)



3.1 Synchronisation sur niveau bas :

Dans le cas du niveau bas :

- ✓ Si H=1 : Q maintient son état
- ✓ Si H=0 : la bascule est fonctionné normale

3.2 Synchronisation sur niveau haut

Dans le cas du niveau haut :

- ✓ Si H=1 : la bascule fonctionne en mode normale, les sorties obéissent aux entrées.
- ✓ Si H=0 : la sortie maintient son état, quelle que soit les valeurs des entrées.

3.3 Synchronisation sur front

Tous les changements d'état se font sur un front d'impulsion fixé (montant ou descendant), le passage du niveau bas vers le niveau haut s'appelle front montant et le passage du niveau haut vers niveau bas s'appelle front descendant.

3.4 Bascule JK sur front montant

Symbole :

 


Table de vérité

Entrées			sorties		Mode de Fonctionnement
CLK	J	K	Q_{t+1}	\overline{Q}_{t+1}	
↑	0	0	Q_t	\overline{Q}_t	Etat précédent
↑	0	1	0	1	Déclenchement Mise a 1
↑	1	0	1	0	Enclenchement Mise a 0
↑	1	1	\overline{Q}_t	Q_t	Changement d'état

Figure 5.9 : bascule JK synchrone

 



Figure 5.10 : Chronogramme de la bascule JK synchronisé sur front montant

3.5 Bascule D sur front montant

La bascule D synchrone est déclenchée par le signal d'horloge H. L'unique entrée D (Data) détermine l'état de la bascule. La sortie Q prend la même valeur que celle présente à l'entrée D quand le signal d'horloge effectue une transition.

Symbole :

Table de vérité

 

Entrées		Sorties	
H	D	Q_{t+1}	\overline{Q}_{t+1}
↑	0	0	1
↑	1	1	0

Figure 5.11 : Bascule D synchrone

 


Figure 5.12 : Chronogramme de la bascule D synchronisé sur front montant

3.6 Bascule T sur front montant

La bascule T synchrone est déclenchée par le signal d'horloge H. L'unique entrée T (Trigger) commande l'état de la bascule. La sortie Q change d'état chaque fois que l'entrée T passe à l'état logique 1 et conserve son état le reste du temps.

Symbole :

 


Table de vérité

Entrees	Sorties
H	Q_{t+1}
\uparrow	$\overline{Q_t}$

Figure 5.13 : Bascule T synchrone

 


Figure 5.14 : Chronogramme de la bascule T synchronisé sur front montant

3.7 Bascule D de structure Maître Esclave

La bascule D de structure Maître Esclave est constituée de deux bascules D à verrouillage (ou latch) placées l'une à la suite de l'autre. La première est appelée Maître, la seconde est appelée Esclave.

- ✓ Si CLK=1 : la première bascule fonctionne et la deuxième bloque
- ✓ Si CLK=0: la première bascule est bloqué et la deuxième fonctionne
- ✓ Les deux bascules fonctionnent ensemble au moment de passage de CLK de 1 à 0 c'est-à-dire au moment du front descendant.

Symbole :

 


Table de vérité

Entrees		Sorties	
D	CLK	Q_{t+1}	$\overline{\overline{Q_{t+1}}}$
X	0	Q_t	$\overline{Q_t}$
X	1	Q_t	$\overline{Q_t}$
0	\uparrow	0	1
1	\uparrow	1	0

Figure 5.15 : Bascule D Maître Esclave déclenchement Sur front descendant d'horloge


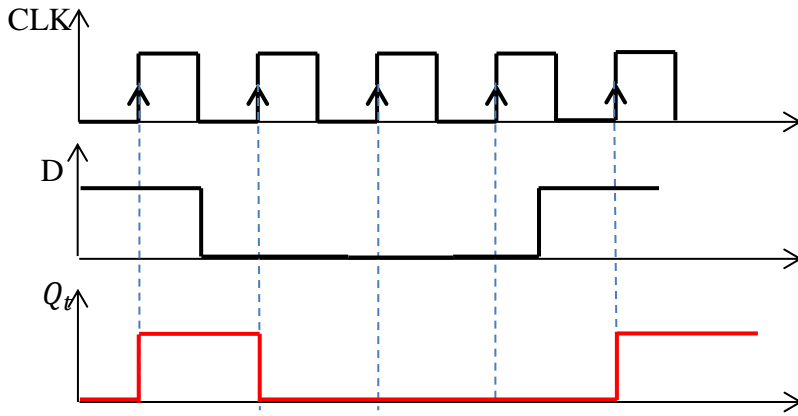
 


Figure 5.16 : Chronogramme de la bascule maître esclave D activée par front montant

TD : 04
(Les Bascules)

 
Exercice 01 :

- 1- Donner le chronogramme correspondant aux sorties complémentaires Q et \bar{Q} de la bascule D




- 2- On considère la bascule T, ayant la table de vérité suivante. Concevoir cette bascule à l'aide de la bascule D et une porte logique.

Entrée T	État futur (Sortie Q^+)
0	Q
1	\bar{Q}


 


- 3- Compléter le chronogramme ci-après.

 

 
 
Exercice 2 :

- 1- Tracer le chronogramme obtenu de H et Q de la figure suivante



Logique combinatoire et séquentielle

  - 2- Quelle est la fréquence f_Q de Q par rapport à la fréquence f_H de H
- 3- Tracer les chronogrammes de Q_0 et Q_1 pour la figure suivante :



- 4- Quelle est la fréquence f_{Q_1} de Q_1 par rapport à la fréquence f_H de H


Exercice 3

Réaliser une bascule JK synchronisée en front montant d'horloge à l'aide d'un MUX 8 vers 1 et le minimum des portes logiques.

Solution

 Exercice 1

Les chronogrammes correspondant aux sorties complémentaires Q et \bar{Q} de la bascule D, sachant que cette dernière réagit au front descendant, sont comme suit :



Rappelons la table de vérité associée à la bascule T. Cette TV peut être encore réarrangée de la façon portée au tableau 1. En ce qui concerne la bascule la bascule D, sa TV est également

Clk	Q	Q ⁺	T
↑	0	0	0
↑	0	1	1
↑	1	0	1
↑	1	1	0


TABLE 1 -

rappelée dans le tableau 2. Les deux TV sont équivalentes (fonctions équivalentes) ; on a alors


Clk	D	Q	Q ⁺	D ⊕ Q
↑	0	0	0	0
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	1
↑	1	1	1	0

TABLE 2 -

 
$T = D \oplus Q$, autrement écrit : $D = T \oplus Q$. La Figure suivant présente le schéma équivalent de la bascule T, obtenu à partir d'une bascule D.



Le chronogramme en question est ci-après.

 


Exercice 2

 

2- La fréquence de f_Q par rapport f_H
 
$$T_H = 2T_Q \text{ donc : } f_Q = f_H/2 \text{ ou } f_H = 2f_Q$$




4- La fréquence de f_Q par rapport f_H

$$T_{Q_0} = 2T_H \text{ et } T_{Q_1} = 2T_{Q_0} \text{ donc : } T_{Q_1} = 4T_H$$

$$\text{Donc : } f_{Q_1} = f_H/4 \text{ ou } f_H = 4f_{Q_1}$$

Exercice 3

Front	J	K	Q_{t+1}	D_i
0	0	0	Q_t	$D_0 = Q_t$
0	0	1	Q_t	$D_1 = Q_t$
0	1	0	Q_t	$D_2 = Q_t$
0	1	1	Q_t	$D_3 = Q_t$
1	0	0	Q_t	$D_4 = Q_t$
1	0	1	0	$D_5 = 0$
1	1	0	1	$D_6 = 1$
1	1	1	$\overline{Q_t}$	$D_7 = \overline{Q_t}$

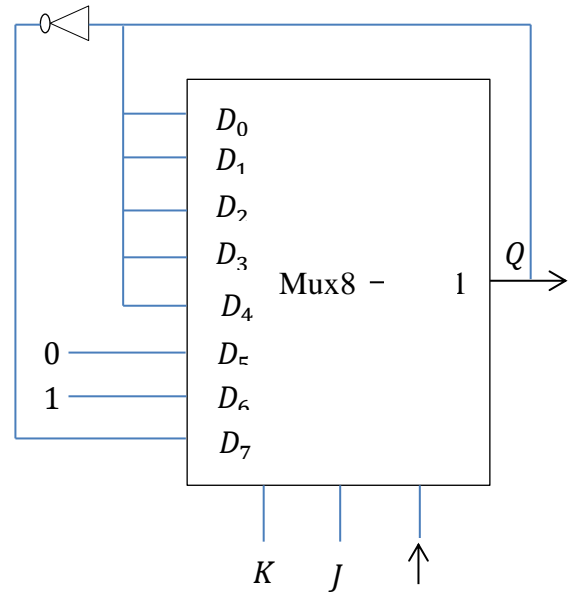

Chapitre 6
Les Compteurs

1 Introduction

Le comptage d'événements est une opération indispensable dans de nombreux automatismes dès lors que ces événements peuvent être traduits par des impulsions électriques.

Les compteurs sont composés d'un ensemble de bascules montées en série ou en parallèle. Avec une bascule synchrone, soit de type T, D ou JK .en distingués deux types :

- Compteurs-décompteurs asynchrones.
- Compteurs-décompteurs synchrones.

2 Compteurs et décompteurs asynchrones :

Dans la réalisation des compteurs asynchrones, les bascules ne changent pas d'état en même temps .Techniquement, si on utilise des bascules JK, on les place en cascade en fixant toutes les entrées J et K égales à 1. La première bascule qui contient le bit de poids le plus faible reçoit l'entrée de l'horloge. Pour les autres bascules, la sortie de chaque bascule sert de signal d'horloge pour la bascule suivante.

2.1 Compteurs asynchrones modulo 2^n

Pour construire un compteur modulo N qui compte de 0 jusqu'à $(N - 1)$, on cherche le nombre n de bascules tel que : $2^n > N$

Par exemple :

- pour un compteur octal qui compte de 0 jusqu'à 7 ; il faut 3 bascules.
- pour un compteur décimal qui compte de 0 jusqu'à 9 ; il faut 4 bascules.

Exemple : Compteur modulo 8 à bascule D synchronisées en front montant

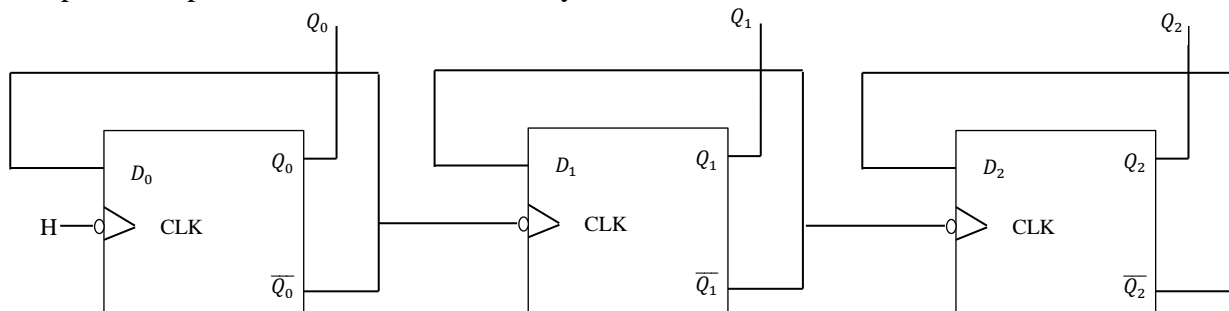


Figure 6.1 : Compteur Modulo 8 à bascule D synchronisés

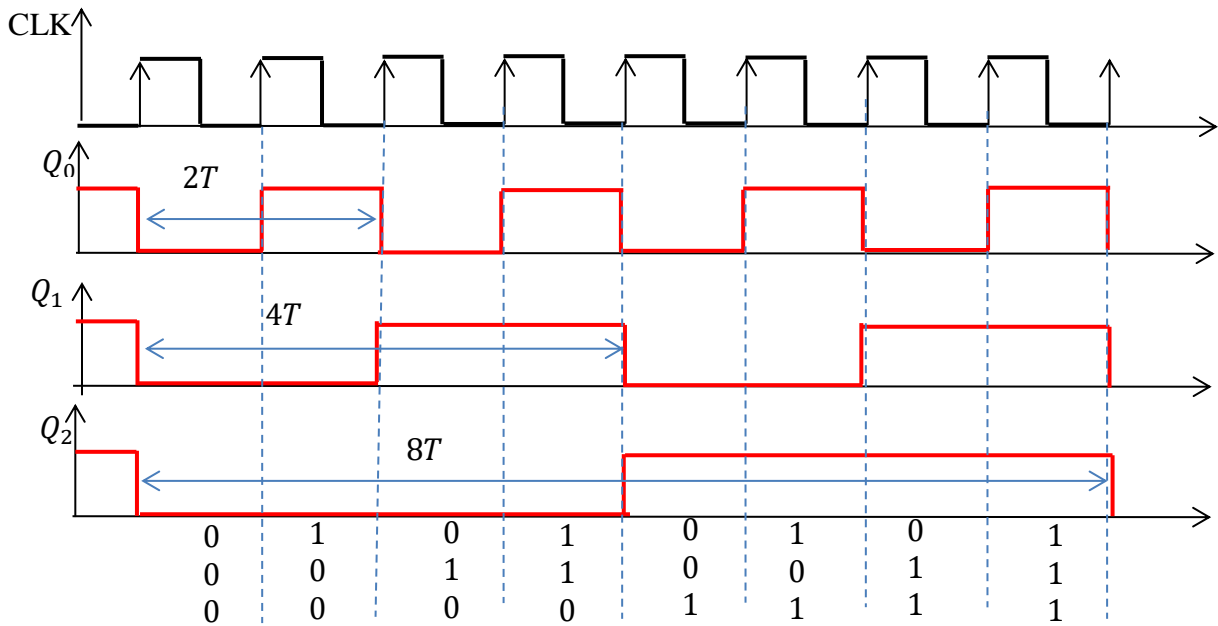


Figure 6.2 : Chronogramme compteur Modulo 8 à bascule D synchronisés

2.2 Décompteur asynchrone modulo 8 : (Avec front montant)

On a $2^3 = 8$ donc il nous faut 3 bascules pour la réalisation de ce décompteur asynchrone modulo 8.

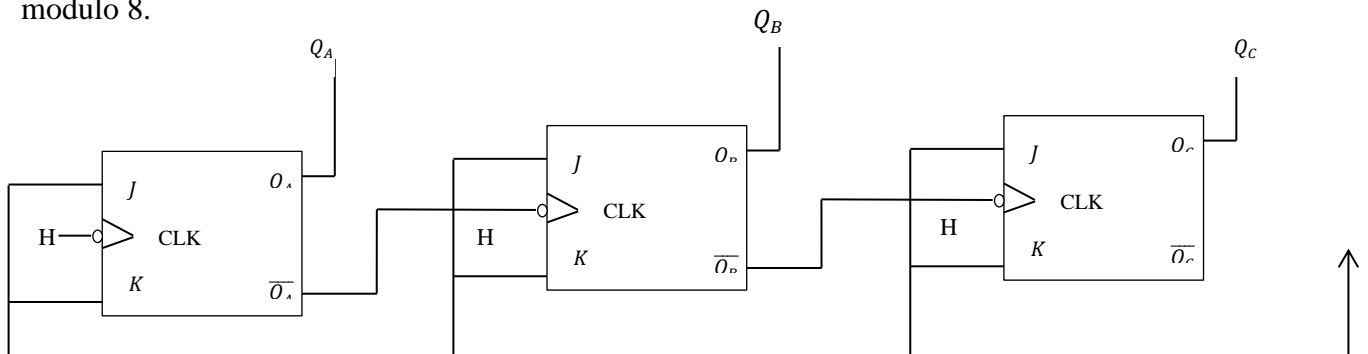


Figure 6.3: Décompteur Asynchrone modulo 8

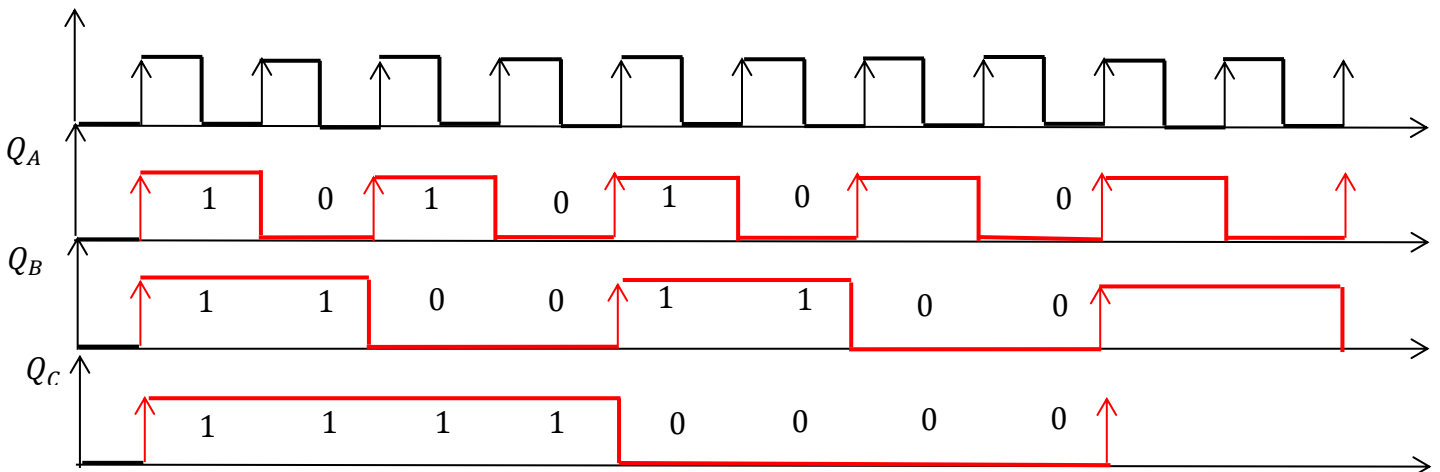


Figure 6.4 : Chronogramme du décompteur asynchrone modulo 8

3 Compteur synchrone modulo :

Dans ce cas on doit commander par le signal d'horloge toutes les bascules en mêmes temps. Les états des bascules JK, par exemple, dépendent des entrées J et K. pour un compteur modulo 2^3 , par exemple, nécessitant donc trois bascules JK (C,B ,A).

La première bascule (A) change donc l'état à chaque impulsion d'horloge. la deuxième bascule (B) change d'état tous les deux impulsions d'horloge. Son état dépend de (A). la troisième bascule (C) dépend de (A), (B).

Exemple : le circuit logique et chronogramme d'un compteur synchrone modulo 8, fonctionnant sur front montant sont donnés dans les figures suivantes :

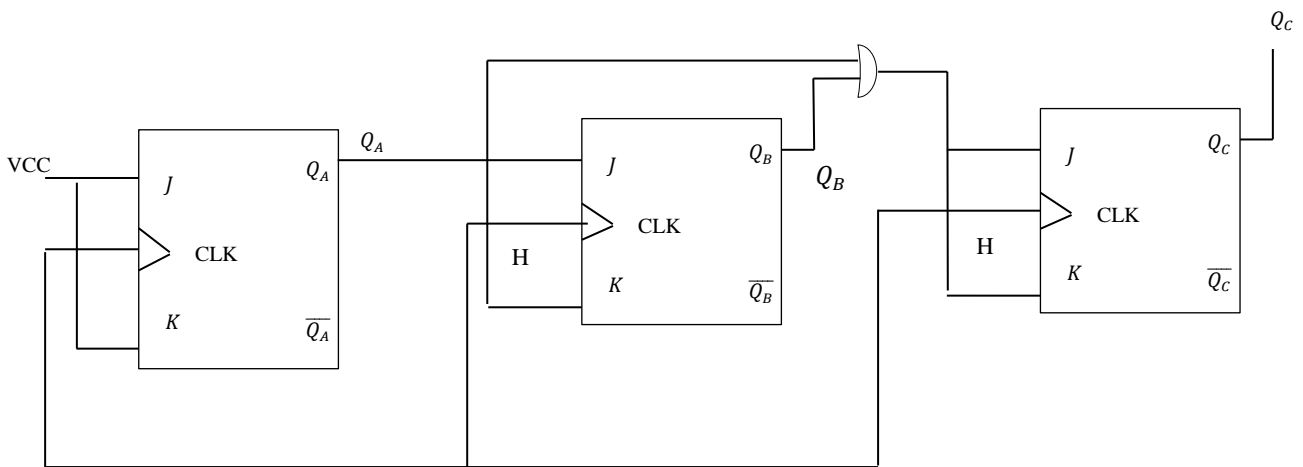


Figure 6.5 : Compteur synchrone modulo 8

 


Figure 6.6 : Chronogramme Compteur synchrone modulo 8

Chapitre 7
Les Registres

1 Introduction

Un registre est un circuit séquentiel synchrone, capable de stocker temporairement des informations binaires en utilisant un ensemble de bascules.

2 Définition :

Un registre est un circuit séquentiel synchrone, constitué de n bascules permettant déstocker temporairement un mot (une information) binaire de n bits dans l'objectif de son transfert dans un autre circuit (pour affichage, m'émémorisation, traitement, etc.).

Les registres sont classés par :

- Des registres à entrées parallèles et sorties parallèles : PIPO (Parallel IN-Parallel OUT).
- Des registres à entrées parallèles et sorties séries : PISO (Parallel IN-Serial OUT).
- Des registres à entrées séries et sorties parallèles : SIPO (Serial IN- Parallel OUT).
- Des registres à entrées séries et sorties séries : SISO (Serial IN- Serial OUT).

Il y a donc deux types de registres : les registres de mémorisation et les registres de décalage.

2.1 Registre de mémorisation :

Un registre de mémorisation (ou registre de données) est un registre dans lequel les différents étages sont indépendants les uns des autres, cependant certains signaux agissent sur l'ensemble des étages ; tel que remise à 0 et remise à 1.

Exemple Registre de mémorisation 4 bits

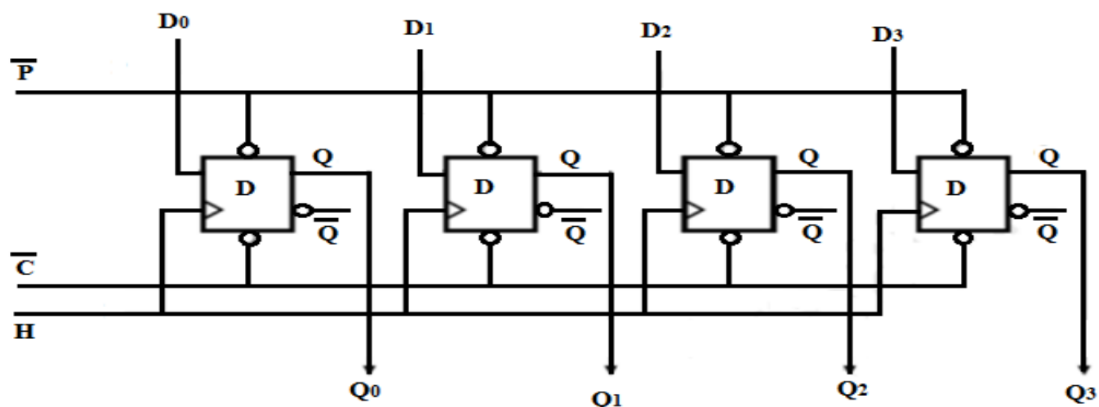


Figure 7.1 : Registre de mémorisation 4 bits

Dans l'exemple ci-dessous, les 4 bascules sont chargées en parallèle et lues en parallèle en synchrone avec le signal d'écriture H. Ce type de registre est appelé aussi registre PIPO.

La figure suivante présente le schéma fonctionnel d'un registre type PIPO

 


Figure 7.2 : Schéma fonctionnel type PIPO

2.2 Registre à décalage

Parmi les caractéristiques des registres à décalage sont :

- Les trois types de décalage : à droite, à gauche, ou dans ces deux directions par une commande de mode (registre bidirectionnels).
- Deux types de chargements des registres : parallèle ou série. En parallèle on entre le nombre dans les bascules d'un seul coup. En série, on entre le premier bit du nombre dans la première bascule, de gauche ou de droite, on le décale en même temps que l'on entre le deuxième bit etc
- Les deux types de sortie des registres, parallèle ou série.
- Le nombre de bit dans les registres est de quatre, cinq ou huit

2.2.1 Registre à décalage à gauche :

Son objectif est de reproduire à la sortie de la bascule de rang i l'état logique de la sortie de la bascule de rang $i + 1$, tout en appliquant le même signal d'horloge à toutes les bascules.

Il s'agit d'un registre possédant une seule entrée à droite E_{dr} et n sorties (Q_1, Q_2, \dots, Q_n)

2.2.1.1 Registre à décalage à gauche a 4 bascules D :

Selon la caractéristique de décalage à gauche $Q_i^+ = Q_{i+1}$ et de la caractéristique de la bascule D $Q_i^+ = D_i$, on déduit que $D_i = Q_{i+1}$ donc les équations logiques correspondant sont :

$$\begin{cases} D_1 = Q_2 \\ D_2 = Q_3 \\ D_3 = Q_4 \\ D_4 = E_{dr} \end{cases}$$

Le schéma du registre à décalage à gauche à 4 bascules D

 


Figure 7.3 : Registre à décalage à gauche à 4 bascules D

2.2.2 Registre à décalage à droite :

2.2.2.1 Registre à décalage à droite à 4 bascules D :

Selon la caractéristique de décalage à droite $Q_i = Q_{i+1}^+$ et de la caractéristique de la bascule D $Q_{i+1}^+ = D_{i+1}$, on déduit que $D_{i+1} = Q_i$ donc les équations logiques correspondant sont :

$$\begin{cases} D_4 = Q_3 \\ D_3 = Q_2 \\ D_2 = Q_1 \\ D_1 = E_{dr} \end{cases}$$

Le schéma du registre à décalage à gauche à 4 bascules D a front montant est représenté

 


Figure 7.4 : Registre à décalage à droite à 4 bascules D

2.2.3 Registre à décalage à gauche ou à droite :

Dans ce cas en rajoutant en entrée de sélection S offrant la possibilité de choisir le sens de décalage.

2.2.3.1 Registre à décalage à gauche ou à droite à 4 bascules D :

Il est caractérisé par l'entrée de sélection logique S, tel que :

- S=0 décalage à gauche
- S=1 décalage à droite

Les équations logiques correspondant sont :

$$\begin{cases} D_1 = \bar{S}Q_2 + SE_{ga} \\ D_2 = \bar{S}Q_3 + SQ_1 \\ D_3 = \bar{S}Q_4 + SQ_2 \\ D_4 = \bar{S}E_{dr} + SQ_3 \end{cases}$$

Le schéma du registre à décalage à gauche ou à droite à 4 bascules D à front montant est représenté.

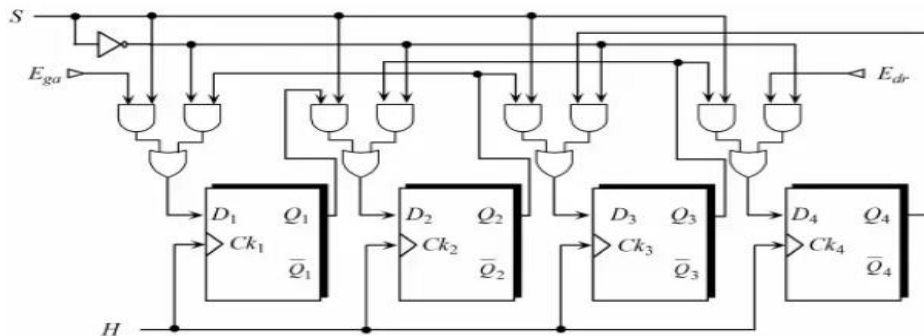


Figure 7.5: Registre à décalage à gauche ou à droite a 4 bascules D

Bibliographie

- [1] : WILLIAM I.FLETCHER ;An Engineering Approach To Digital Design,Utah State University Logan ,Utah.
- [2] : JEAN LETOCHA; Introduction Aux Circuits Logique, McGraw-Hill, Editeurs.
- [3]: H.Curry,Combinatory Logic II , North-Holland,1972 .
- [4]: PHILLIPE DARCH, Architecture des Ordinateurs : Logique Booléenne et Implémentation Technologique. Edition VUIBERT, 2004.
- [5] : JEAN JACQUES MERCIER, Introduction après instruction: Logique Séquentielle Circuits asynchrones et synchrones, Ellioses, 2008.
- [6] : CLAUDE BRIE , Informatique Industrielle :Logique Combinatoire et Séquentielle, méthode ,outils et réalisation, Ellipses,2003.
- [7] : A.LAHRECH, Cours d'électronique Numérique, Circuit Séquentiels 2022.
- [8] : Hassen BOUZGOU, Cours logique combinatoire et séquentielle Université Batna.
- [9] : Hocine Amimeur, logique combinatoire et séquentielle, polycopie de cours, Faculté de Technologie, Département de Génie Electrique, Université de Bejaia, 2016.
- [10] : M. Sbaï, Electronique numérique, logique combinatoire et composants numérique, Ellipses Editions Marketing, Paris, France, 2013.
- [11] : VILLEMEJANE. J. cours du codage des nombres à la logique séquentielle, Institut Universitaire de Technologie de creteil-vitry. Département de Génie Électrique et Informatique Industrielle. Année universitaire 2013-2014